

Рисунок 1.5 - Преобразованная расчетная схема

8) Найдём ток I_1 по схеме эквивалентного источника тока