

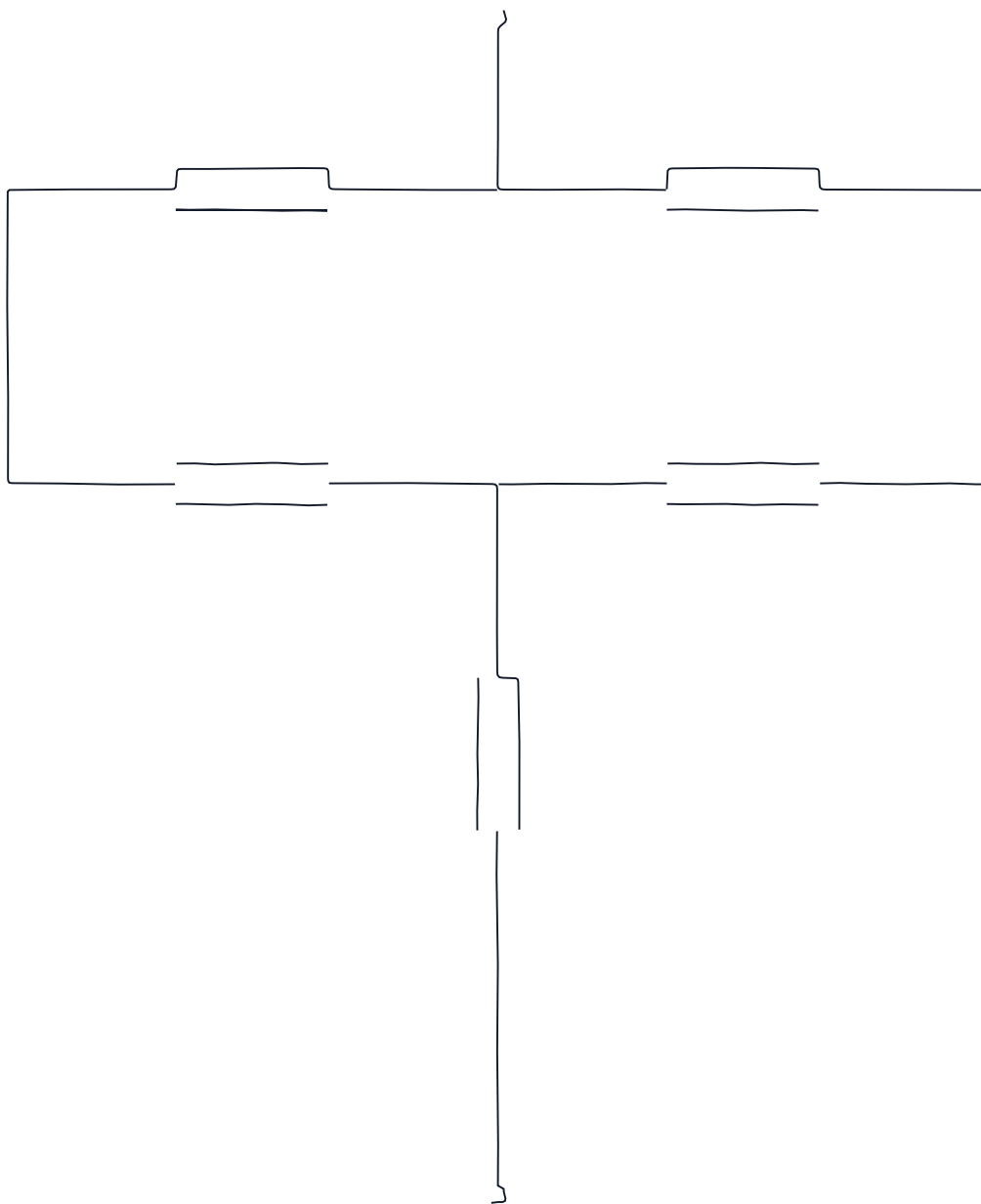


Рисунок 1/5 - Преобразованная расчетная схема

3) Найти ток I_1 по схеме эквивалентного источника тока