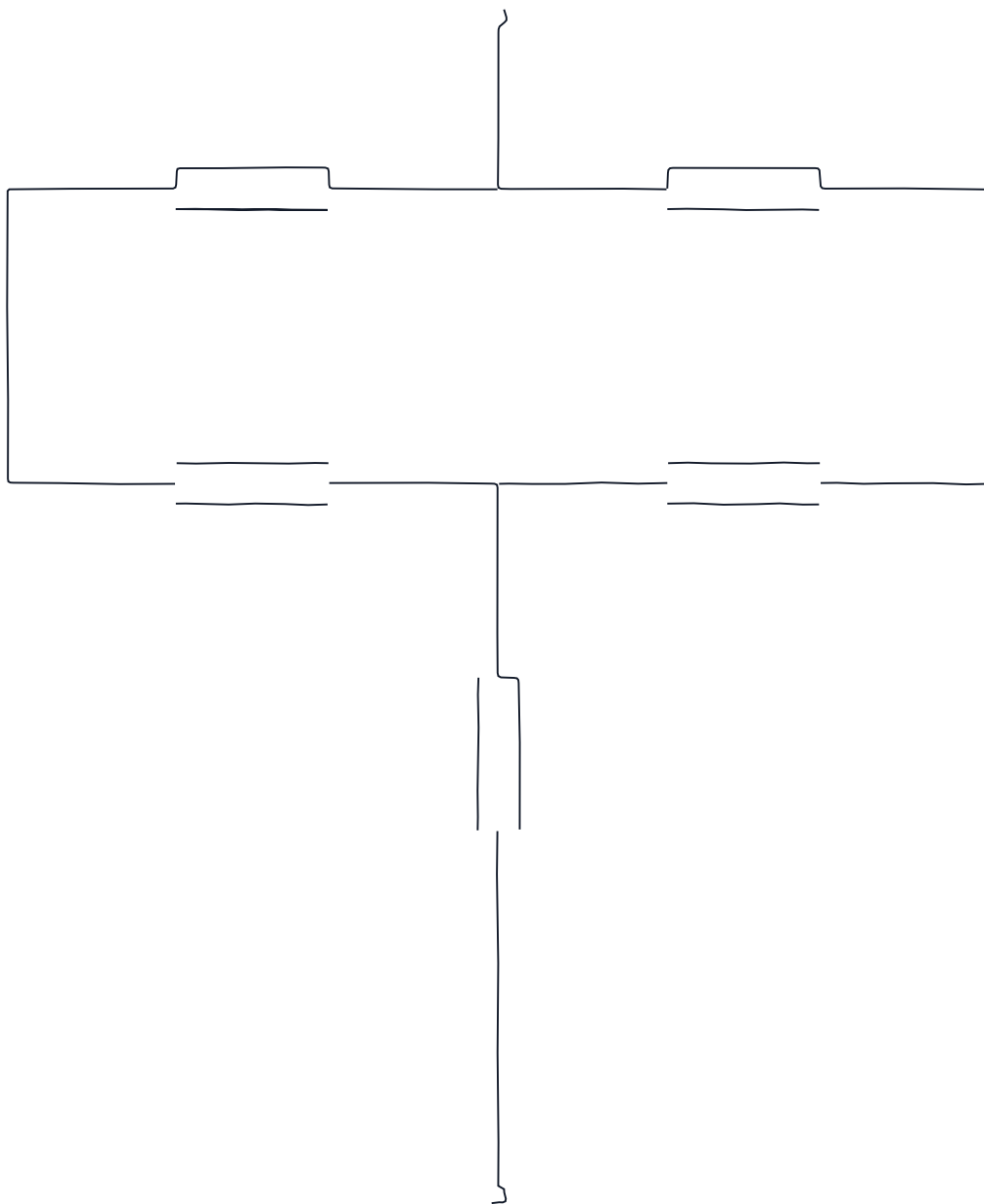




Диагностическая расчетная схема

3) Извлечь ток I_1 по схеме эквивалентности источника тока