

рассчитать значение тока в цепи, указанной преподавателем,

с помощью эквивалентного источника ЭДС

Напряжение холостого хода и эквивалентное сопротивление определяют параметры
идеального источника ЭДС

4) Используем найденные ранее напряжение холостого хода и эквивалентное сопротивление

$$U_{xx} = \varphi_{n2}^{(11)} - \varphi_{11}^{(11)} = 139\,806 - (-4\,931) = 144\,737 \text{ В}$$

$$I_{load} = \frac{U_{xx}}{R_{eq} + R_1} = \frac{144\,737}{20 + 16} = 4\,02 \text{ А}$$