

8 РАССЧИТАТЬ ЗНАЧЕНИЕ ТОКА В ЦЕПИ, УКАЗАННОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ,
МЕТОДОМ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ИСТОЧНИКА ЭДС

Напряжение холостого хода и эквивалентное сопротивление определяют параметры
эквивалентного источника ЭДС

1) Импозуем найденные ранее напряжение холостого хода и эквивалентное сопро-
тивление