

РАССЧИТАТЬ ЗНАЧЕНИЕ ТОКА В ЦЕПИ УКАЗАННОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ.
ТОДОМ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ИСТОЧНИКА ЭДС

Напряжение холостого хода и эквивалентное сопротивление определяют параметры
волентного источника ЭДС

1) Используем найденные ранее напряжение холостого хода и эквивалентное сопро-
вление

$$U_{xx} = \varphi_{II}^{(1)} - \varphi_{I_1}^{(1)} = 139,806 - (-4,931) = 144,737 \text{ V}$$

$$I_{load} = \frac{U_{xx}}{R_{\Sigma}} = \frac{144,737}{20+16} = 4,02 \text{ A}$$