

и рассчитать значение тока в цепи, указанной преподавателем
методом эквивалентного источника ЭДС

Напряжение холостого хода $U_{хх}$ эквивалентное сопротивление определено параметры
эквивалентного источника ЭДС

1) Допустим на данном рисунке напряжение холостого хода $U_{хх}$ эквивалентное сопро-
тивление