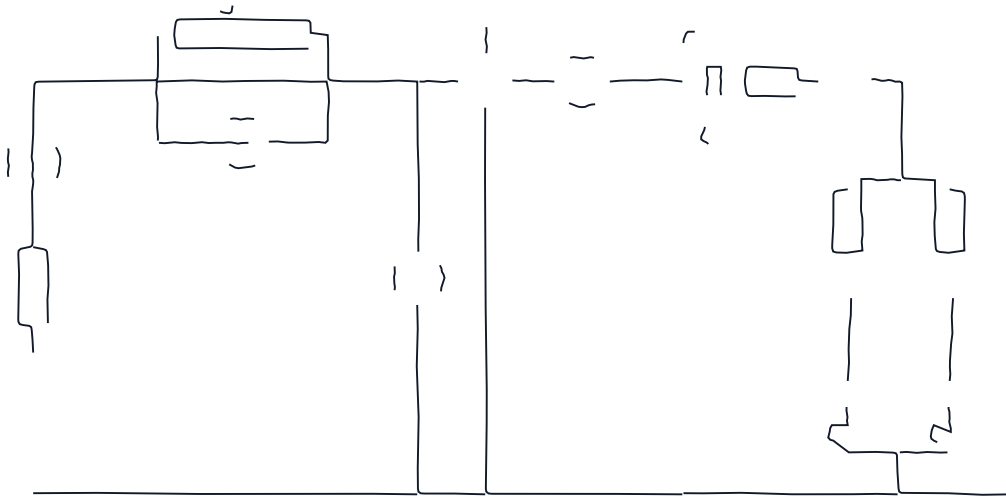


Задача №2

ՎԱՇԵՆԻ ԼԱԶԱՐՈՒ ՏԼԵՔՈՎԱԿԵՐՈՒ ԱՅԻՆ ԵԱԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏՈ ՊՈՒԼ
ԴՈՄԵԼԱԿԵԴԿԱՄ ՄԵՏՈԺՈՒՄ

Възниква представата за рис 21



Расчет 23 - Схема

Числовые значения приведены в таблице 21

മുഖം 21

Base area	1											
660	180	RD203	XD203	1ma	181	GD203	R1	C1	C1	R2	C2	
B	100	0.1	0.1	A	100	0.1	0.1	1.1	1.1	0.1	1.1	
100	50	1	1	0.1	0	0.1	0	1	100	1.1	1.1	
C2		R3			C3		C3			C3		
1.1		0.1			1.1		1.1			1.1		
0.1		1.1			0.1		1.1			1.1		

Предмет

1. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжения на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по закону Кирхгофа (для независимых узлов и контуров соответственно) при этом относительная погрешность проведения расчетов не должна превышать 1 %
2. Определить действительные значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжения на зажимах ветвей приемника
3. Определить показания приборов амперметра A , вольтметра V и ваттметра W
4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в комплексной форме коэффициента мощности приемника. Проверить баланс мощностей
5. На комплексной плоскости построить векторную диаграмму $\vec{S}$ токов и напряжений. Проверить закон Кирхгофа
6. Написать выражения для мгновенной, средней, активной, реактивной и полной мощностей. Построить графики
1. РАССЧИТАТЬ ТОКИ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ ПРИЕМНИКА И НАПРЯЖЕНИЯ НА ЗАЖИМАХ ВЕТВЕЙ ПРИЕМНИКА. ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ЗАКОНУ КИРХГОФА (ДЛЯ НЕЗАВИСИМЫХ УЗЛОВ И КОНТУРОВ СООТВЕТСТВЕННО) ПРИ ЭТОМ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 1 %