

Выполним эквивалентное преобразование схемы и определим комплексные параметры цепи

Рассчитаем эквивалентные сопротивления ветвей приемыча

Находим эквивалентное сопротивление нагрузки и входное сопротивление цепи

Определяем значения токов

Выполняем проверку расчетов по законам Кирхгофа