

Выполнить эквивалентное преобразование схемы и определить комплексные параметры цепи

Рассчитать эквивалентные сопротивления ветвей цепи

Найти эквивалентное сопротивление нагрузки и входное сопротивление цепи

Определить значение мощности

Выполнить проверку расчетной мощности Кирхгофа