

Выполним эквивалентное преобразование схемы и определим комплексные параметры цепи

Рассчитаем эквивалентные сопротивления ветвей цепи

Находим эквивалентное сопротивление нагрузки и входное сопротивление цепи

Определим значения токов

Выполним проверку расчетов по закону Кирхгофа