

Выполним эквивалентное преобразование схемы и определим комплексные параметры цепи.

Рассчитаем эквивалентные сопротивления ветвей приемника

Входим эквивалентное сопротивление нагрузки входное сопротивление цепи.

Определяем значения токов

Выполняем проверку расчетов по законам Кирхгофа