

2. ОПРЕДЕЛИТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТОКОВ ВО ВСЕХ ВЕТВЛЯХ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ НАПРЯЖЕНИЙ НА ЗАЖИМАХ ВЕТВЕВ ПРИЕМНИКА

Согласно схеме на рис. 2.2 определить действующие значения напряжений на зажимах ветвей приемника

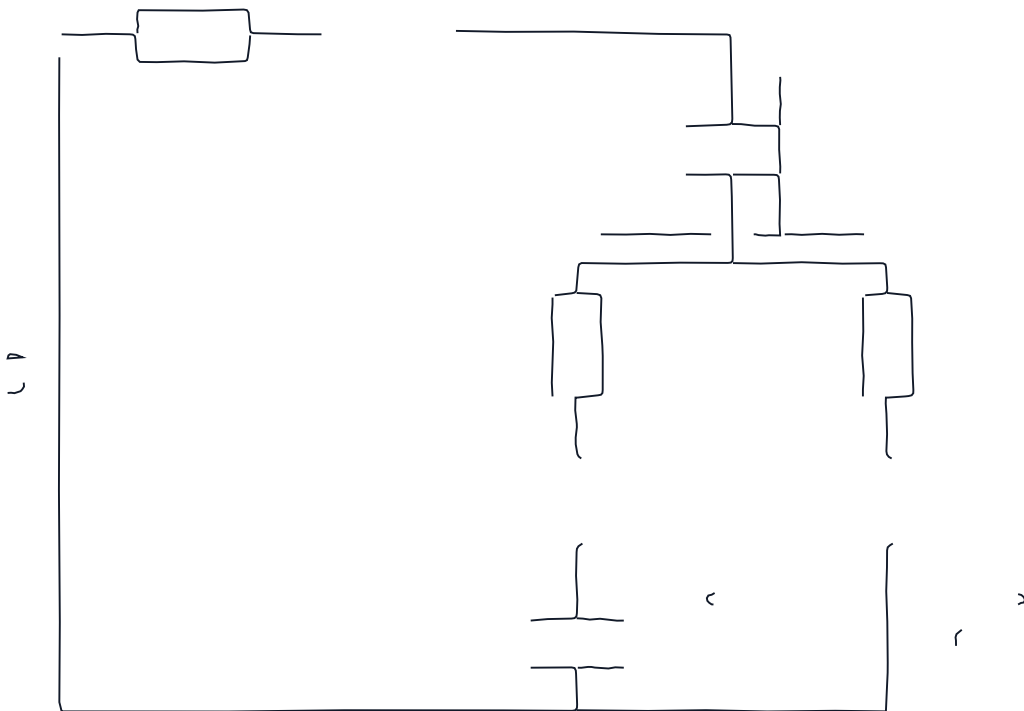


Рисунок 2.2 Рассчитанная схема цепи

3. ОПРЕДЕЛИТЬ ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРОВ АМПЕРМЕТРА А, ВОЛЬТМЕТРА V И ВАТТМЕТРА W

Определяет показания измерительных приборов по рассчитанным значениям токов и напряжений

4. РАСЧЕТАТЬ АКТИВНУЮ, РЕАКТИВНУЮ И ПОЛНУЮ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСНОЙ ФОРМЕ, КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ ПРИЕМНИКА, ПРОВЕРИТЬ БАЛАНС МОЩНОСТЕЙ