

2. ОПРЕДЕЛИТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТОКОВ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ НАПРЯЖЕНИЙ НА ЗАЖИМАХ ВЕТВЕЙ ПРИЕМНИКА

Согласно схеме на рис. 2.2 определить действующие значения напряжений на жимах ветвей приемника

Рисунок 2.2 — Разветвленная схема цепи

3. ОПРЕДЕЛИТЬ ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРОВ АМПЕРМЕТРА, ВОЛЬТМЕТРА V_I И ВАТТМЕТРА W

Определяет показания электрических приборов по рассчитанным значениям токов и напряжений

4. РАСЧЕТАТЬ АКТИВНУЮ, РЕАКТИВНУЮ И ПОЛНУЮ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСНОЙ ФОРМЕ, КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ ПРИЕМНИКА, ПРОВЕРИТЬ БАЛАНС МОЩНОСТИ