

Определяем активную, реактивную и полную мощности приемника

Рассчитываем мощность источника и выполняем баланс мощностей

5 НА КОМПЛЕКСНОЙ ПЛОСКОСТИ ПОСТРОИТЬ ВЕКТОРНУЮ ДИАГРАММУ $\dot{U}_{DC}$, ТОКОВ И НАПРЯЖЕНИЙ ПРОВЕРИТЬ ЗАКОНЫ КИРХГОФА

Комплексную диаграмму строим по результатам вычисления в пункте 2. Результат показан на рис 23

Рисунок 23 - Топографическая диаграмма напряжений и векторная диаграмма токов

6 ЗАПИСАТЬ ВЫРАЖЕНИЯ ДЛЯ МГНОВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТОКА, НАПРЯЖЕНИЯ И МОЩНОСТЕЙ ПОСТРОИТЬ ГРАФИКИ

Запишем выражения для мгновенных значений

Графики представлены на рисунке 24