

Определяет активную, реактивную и полную мощности приемника

Рассчитывает мощность источника и выполняет баланс мощностей

В КОМПЛЕКСНОЙ ПЛОСКОСТИ ПОСТРОИТЬ ВЕКТОРНУЮ ДИАГРАММУ
ЗДС ТОКОВ И НАПРЯЖЕНИЙ, ПРОВЕРИТЬ ЗАКОН КИРХГОФА

Комплексную диаграмму сверить по результатам полученных в пункте 2. Результаты
показаны на рис. 2.3

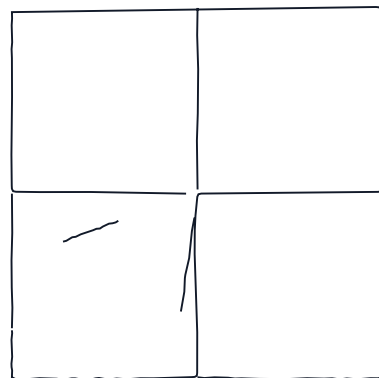
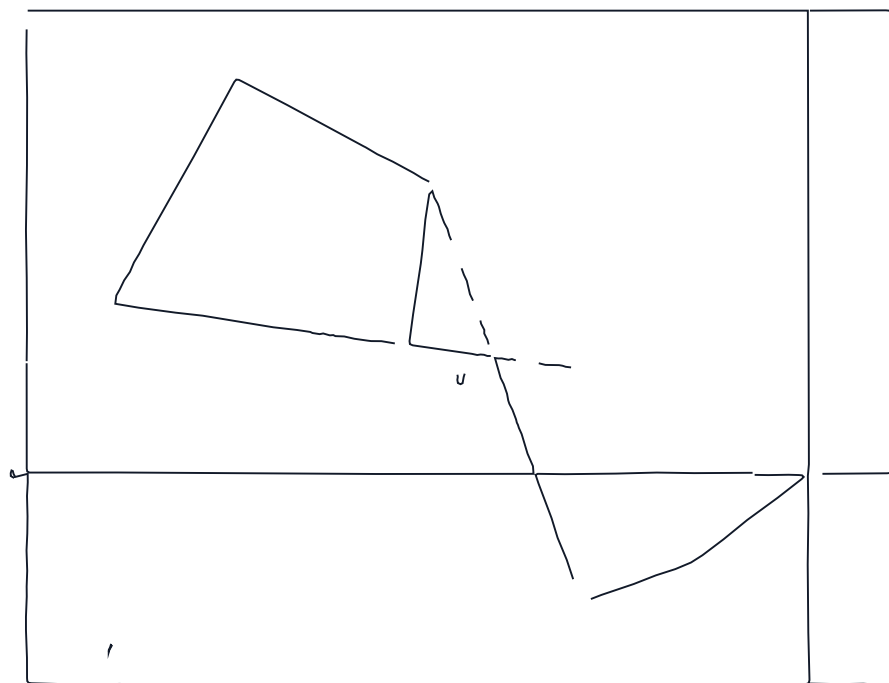


Рисунок 2.3 - Топарафическая диаграмма напряжений и векторная диаграмма токов

а. НАПИСАТЬ ВЫРАЖЕНИЯ ДЛЯ МГНОВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТОКА, НАПРЯЖЕНИЯ И МОЩНОСТЕЙ ПОСТРОИТЬ ГРАФИКИ

Записать выражения для мгновенных значений

Графики представлены на рисунке 2.4