

Определяет активную, реактивную и полную мощности приемника

Рассчитывает мощность источника и выполняет баланс мощностей

В КОМПЛЕКСНОЙ ПЛОСКОСТИ ПОСТРОИТЬ ВЕКТОРНУЮ ДИАГРАММУ
ЗДС ТОКОВ И НАПРЯЖЕНИЙ, ПРОВЕРИТЬ ЗАКОН КИРХГОФА

Комплексную диаграмму строить по результатам полученных в пункте 2. Результаты
показаны на рис. 2.3

Рисунок 2.3 - Топографическая диаграмма напряжений и векторная диаграмма токов

НАПИСАТЬ ВЫРАЖЕНИЯ ДЛЯ МГНОВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТОКА, НАПРЯЖЕ-
НИЯ И МОЩНОСТИ, ПОСТРОИТЬ ГРАФИКИ

Записать выражения для мгновенных значений

Графики представлены на рисунке 2.4