

Определим активную реактивную и полную мощность приемника

Рассчитываем мощность источника и выполняем баланс мощностей

5. ИА комплексной плоскости воспримет ввекторную диаграмму
50В, 100В и ИАИРЖЕЖИИИ ПОДВЕДУТЬ ЗАКОНЫ КИРХГОФА

Векторную диаграмму строим по результатам, полученным в пункте 2. Результат
показан на рис 29

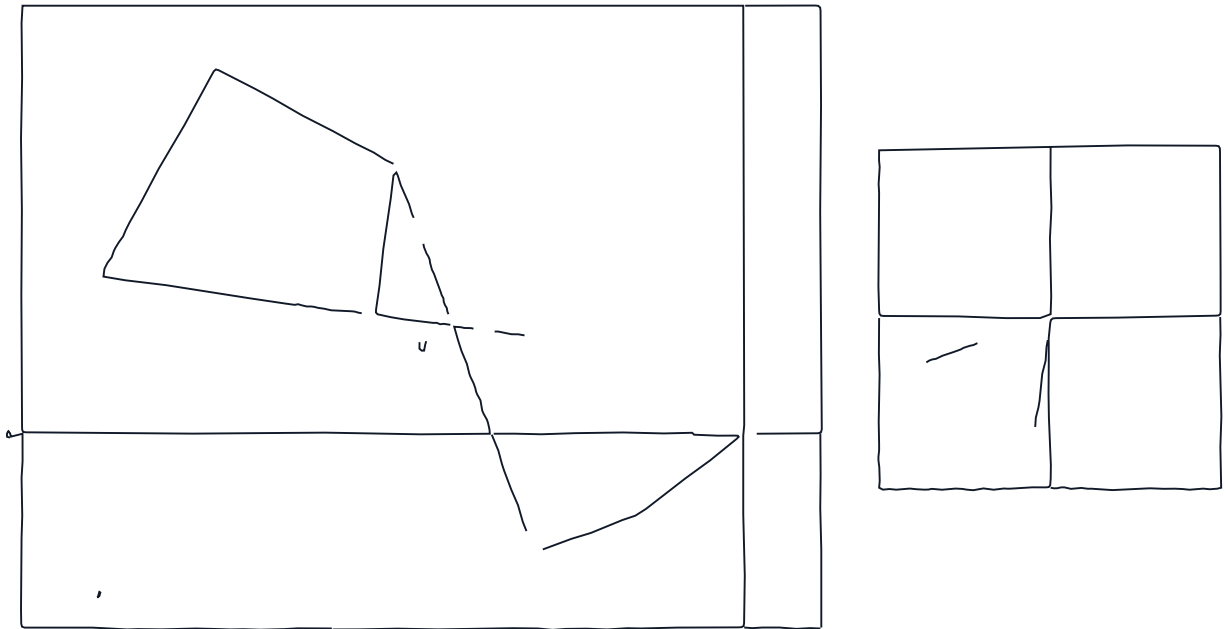


Рисунок 29 - Фазовая диаграмма напряжений и векторная диаграмма токов

6. ИАИРЖЕЖИИИ ПОДВЕДУТЬ ЗАКОНЫ КИРХГОФА. ИАИРЖЕЖИИИ И МОЩНОСТЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО

Запишем выражения для мгновенных значений

График представляется на рисунке 29