

Определяем активную, реактивную и полную мощности приемника

Рассчитываем мощность источника и выполняем баланс мощностей

5. На комплексной плоскости построить векторную диаграмму ЭДС, токов и напряжений, проверить закон Кирхгофа.

Комплексную диаграмму строим по результатам, полученным в пункте 2. Результат показан на рис. 23.

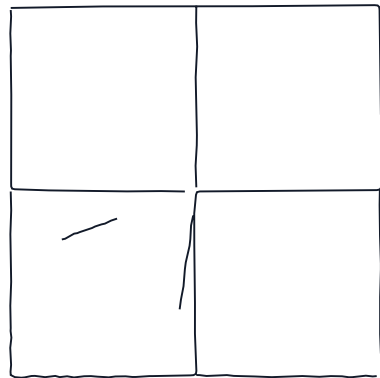
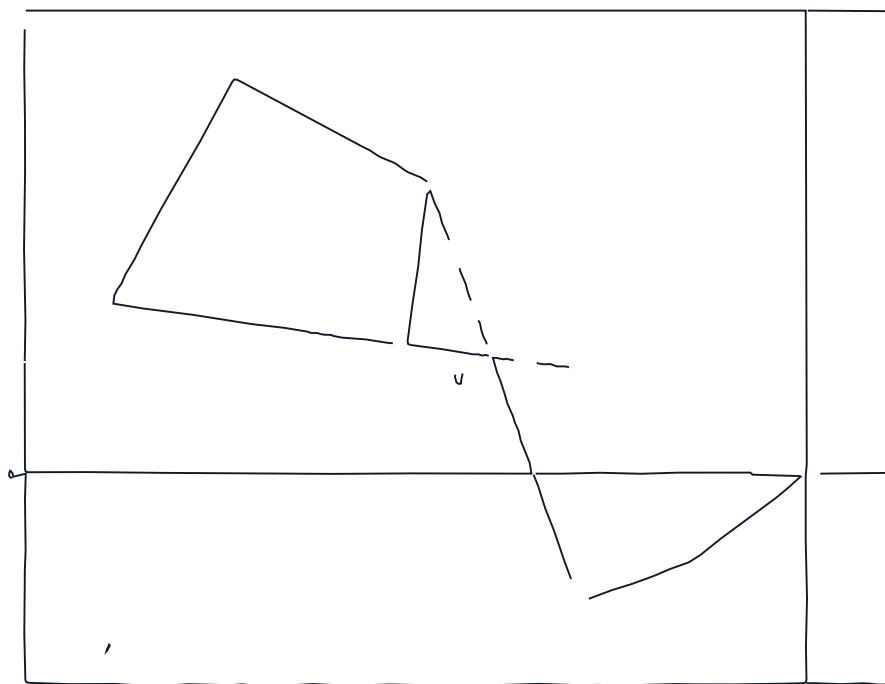


Рисунок 23 - Топологическая диаграмма напряжений и векторная диаграмма токов
6. ЗАПИСАТЬ ВЫРАЖЕНИЯ ДЛЯ МГНОВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТОКА, НАПРЯЖЕНИЯ И МОЩНОСТЕЙ ПОСТРОИТЬ ГРАФИКИ.

Запишем выражения для мгновенных значений

Графики представлены на рисунке 24