

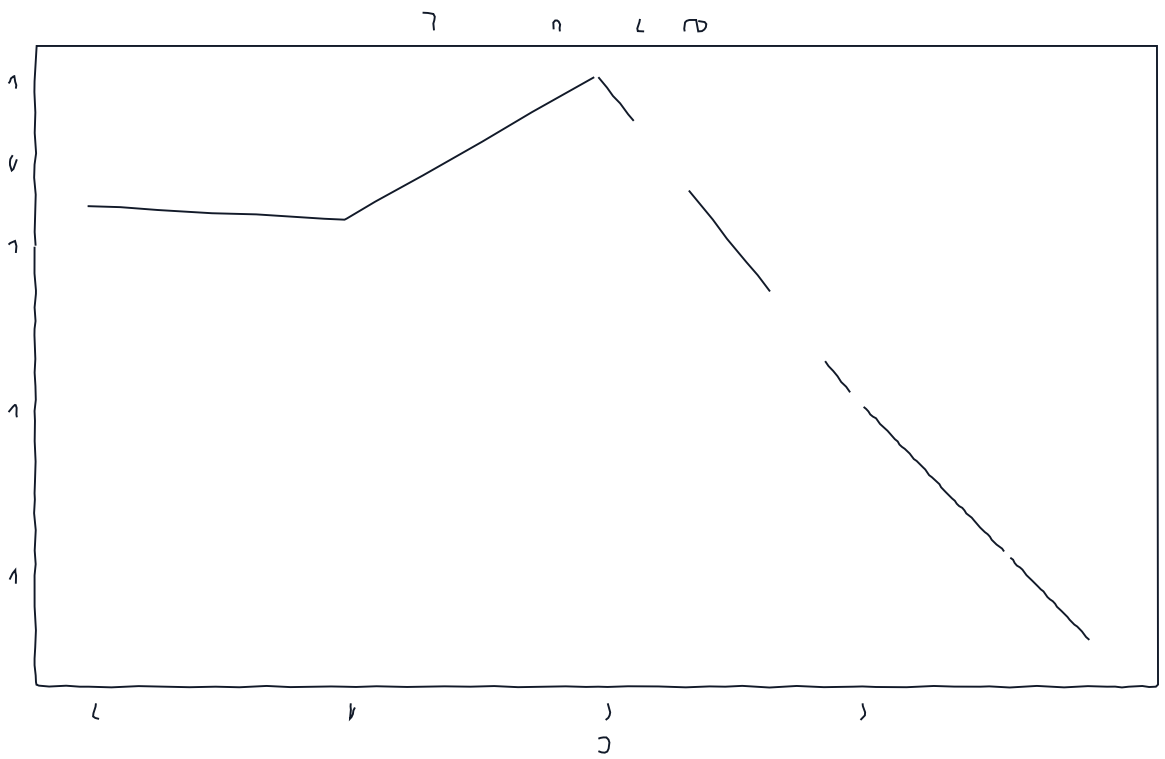


Рисунок I12 — Потенциальная диаграмма

2 РАСЧИТАТЬ ЗНАЧЕНИЕ ТОКА В ЦЕПИ, УКАЗАННОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ, МЕТОДОМ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ИСТОЧНИКА ТОКА

Расчетная схема разомкнутой ветвью нагрузки показана на рис I13.

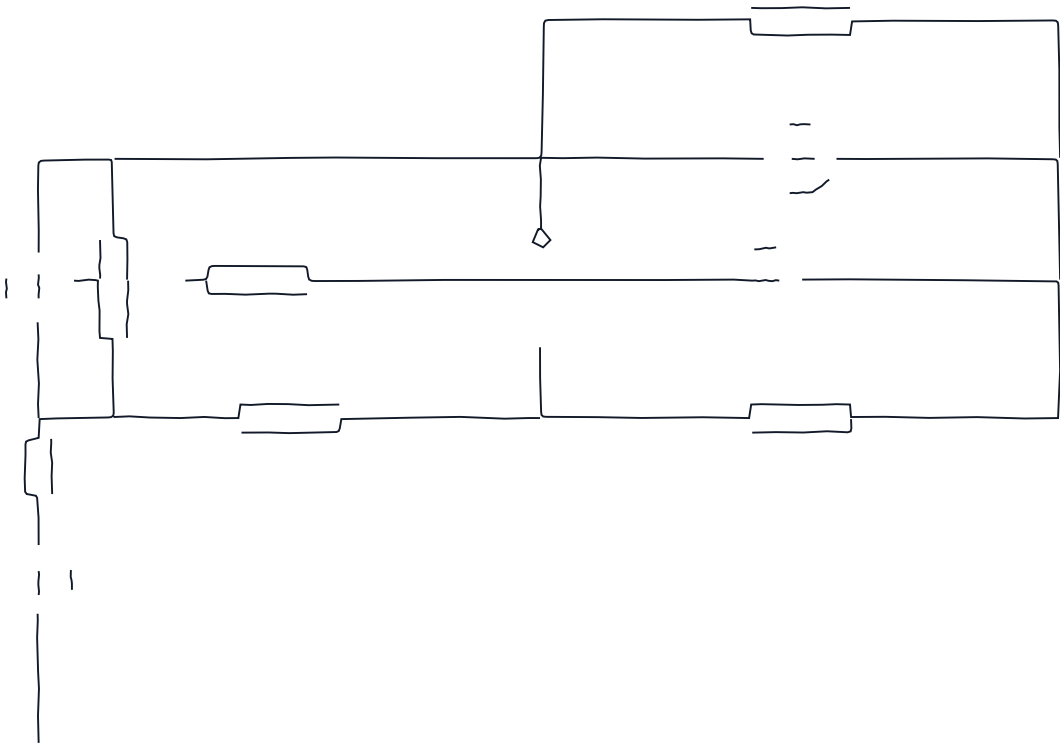


Рисунок I13 — Расчетная схема разомкнутой ветвью нагрузки

1) Найдем напряжение холостого хода $U_{\text{хх}}$