

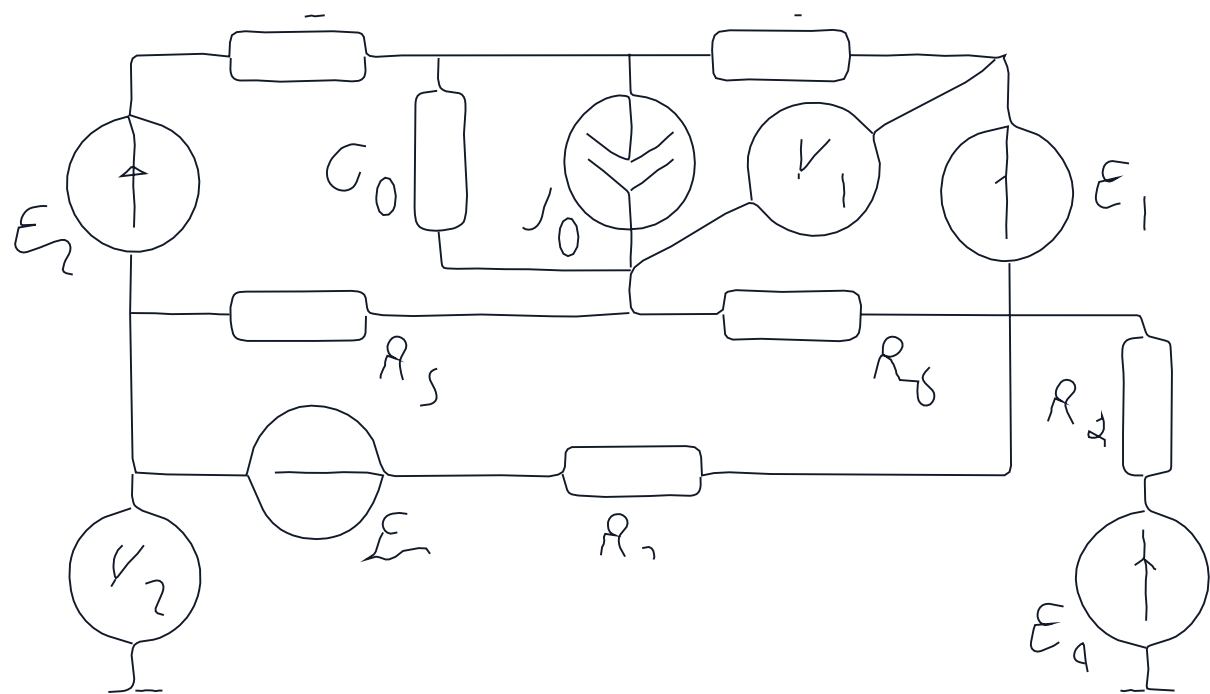


Рисунок 19 — Исходная схема для расчета

Пусть потенциал опорного узла равен

$$17211$$

Составим систему уравнений для остальных узлов

$$\begin{cases} 0 = \frac{1}{C_0} (V_1 - 17211) - J_0 \\ 0 = \frac{1}{R_6} (V_1 - 17211) - \frac{1}{R_2} (V_1 - E_4) \\ 0 = \frac{1}{R_5} (V_2 - 17211) - \frac{1}{R_7} (V_2 - E) \end{cases}$$

где

$$\begin{cases} \frac{1}{R_5} = \frac{1}{10} \\ \frac{1}{R_6} = \frac{1}{10} \\ \frac{1}{R_7} = \frac{1}{10} \\ \frac{1}{R_2} = \frac{1}{10} \end{cases}$$