

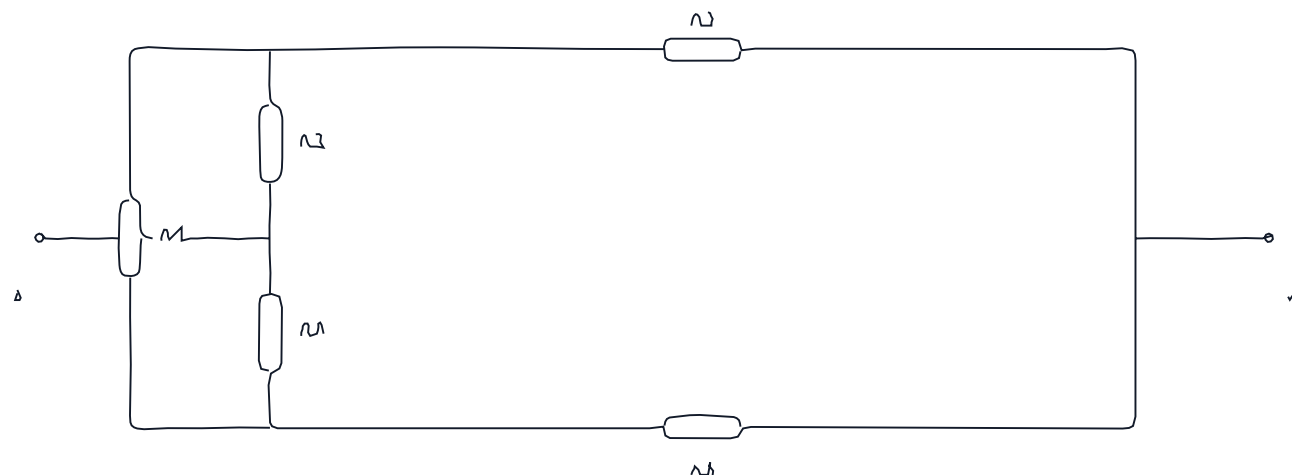


Рисунок 114 - Схема прикладных независимых источников

2) Найдем эквивалентное сопротивление схемы



После преобразования получаем расчетную схему для определения тока нагрузки.

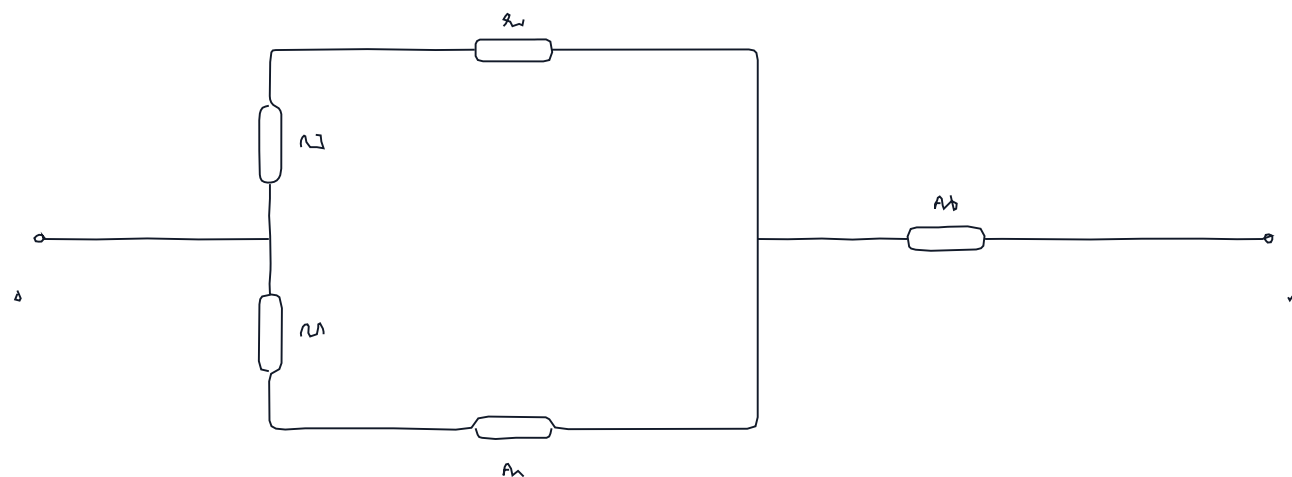


Рисунок 115 - Преобразованная расчетная схема

3) Найдем ток I_1 по схеме эквивалентного источника тока

