

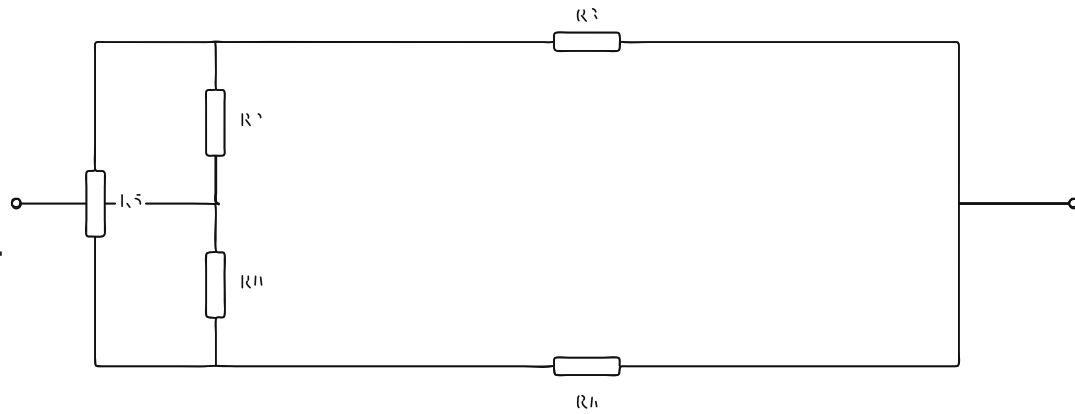


Рисунок 114 – Схема при подавленных независимых источниках

2) Найдем эквивалентное сопротивление схемы

$$R_{eq} = \frac{U_{oc}}{I_{sc}} = \frac{U_{oc}}{I_{sc}} = \frac{(9.226) - (0)}{1} = 9.226 \Omega$$

$$G_{eq} = \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{9.226} = 0.108393 S$$

После преобразований получаем расчетную схему для определения тока нагрузки

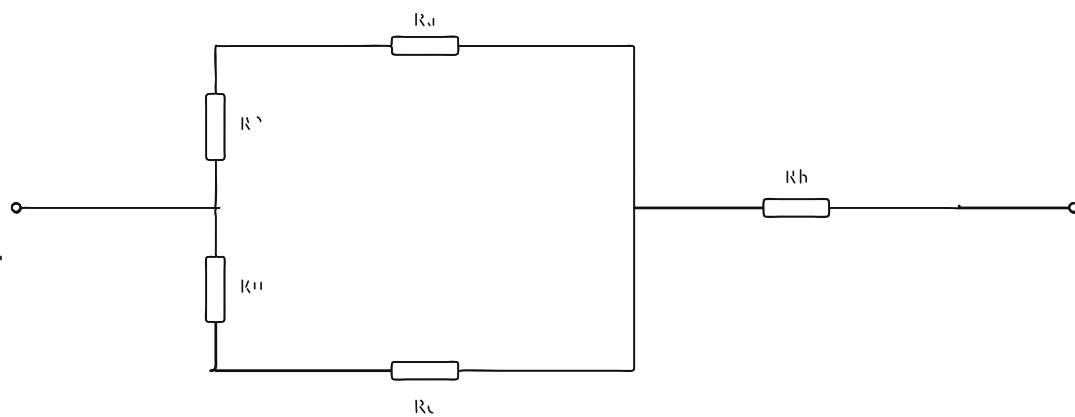


Рисунок 115 – Преобразованная расчетная схема

3) Найдем ток I_1 по схеме эквивалентного источника тока

$$I_{eq} = \frac{U_{oc}}{R_{eq}} = \frac{-132.611}{9.226} = -14.374 A$$

$$G_{R_1} = \frac{1}{R_1} = \frac{1}{6} = 0.166667 S$$

$$I_1 = I_{eq} \frac{G_{R_1}}{G_{eq}} = -14.374 \frac{0.166667}{0.108393 + 0.166667} = -8.71 A$$