

РАССЧИТАТЬ ЗНАЧЕНИЕ ТОКА В ЦЕПИ, УКАЗАННОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ,
ИСТОДОМ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ИСТОЧНИКА ЭДС

Напряжение холостого хода и эквивалентное сопротивление определяют параметры
эквивалентного источника ЭДС

1) Используем найденные ранее напряжение холостого хода и эквивалентное сопротивление

$$\mathcal{E}_{\text{нл}} = \varphi_{\text{нл}}^{(11)} - \varphi_{\text{нл}}^{(11)} = 17\,389 - 150 = -132\,611 \text{ В}$$

$$I_{\text{load}} = \frac{\mathcal{E}_{\text{нл}}}{R_{\text{нл}} + R_1} = \frac{-132\,611}{9\,226} = -14\,48 \text{ А}$$