
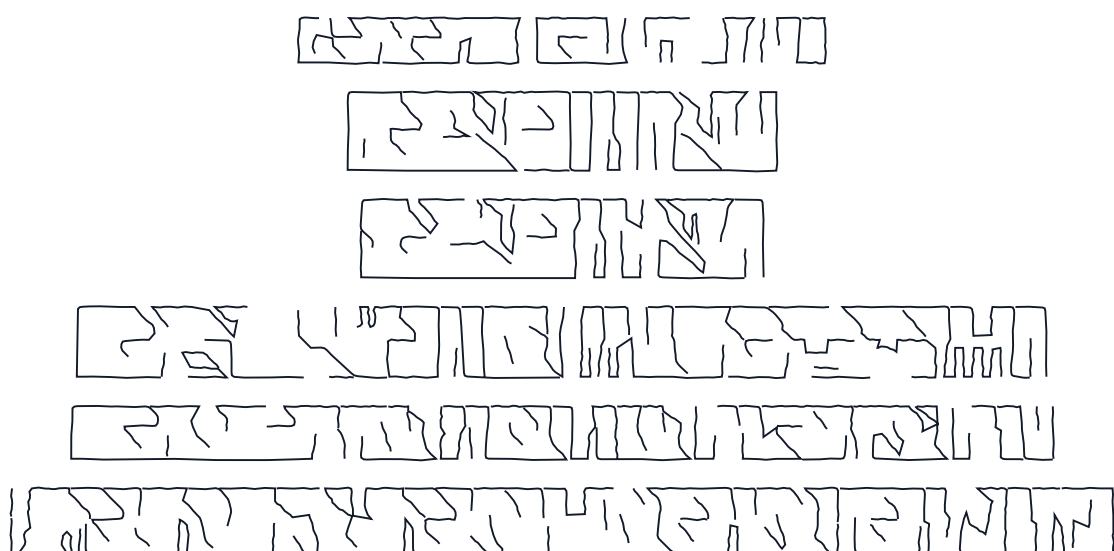


выполним эквивалентное преобразование схемы и определим комплексные метры цели

пара-

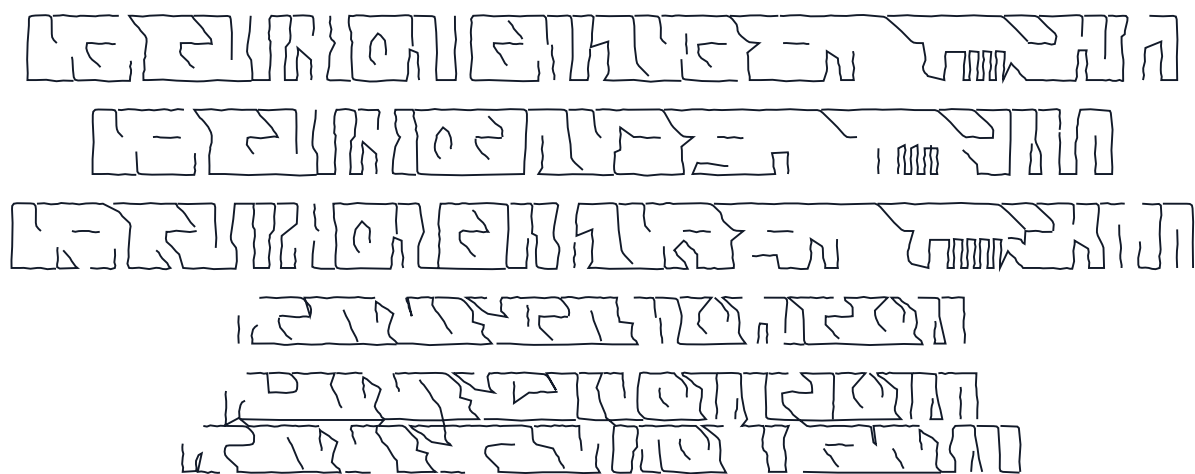


Рассчитаем эквивалентные сопротивления ветвей приемника



Входим эквивалентное сопротивление нагрузки и входное сопротивление цели.



Определяем значения токов

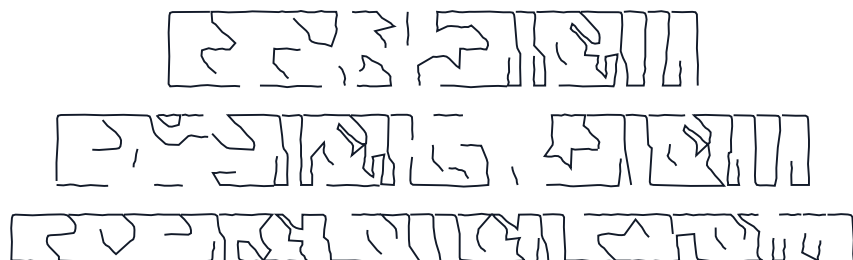

выполняем проверку расчетов по законам Кирхгофа

