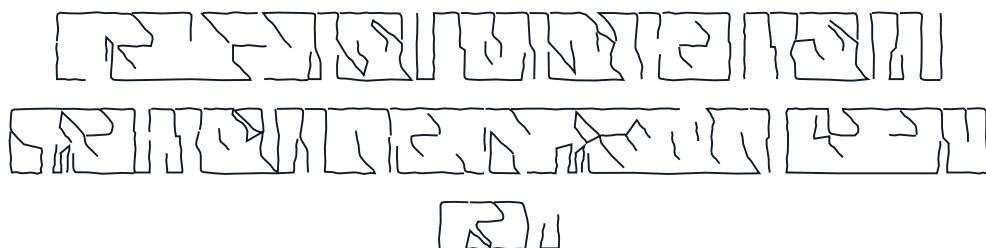


Определяем активную, реактивную и полную мощности приемника



Рассчитываем мощность источника и выполняем баланс мощностей



СНА КОМПЛЕКСНОЙ ПЛОСКОСТИ ПОСТРОИТЬ ВЕКТОРНУЮ ДИАГРАММУ
ЭДС, ТОКОВ И НАПРЯЖЕНИЙ. ПРОВЕРИТЬ ЗАКОН КИРХГОФА

Комплексную диаграмму строим по результатам, полученным в пункте 2. Результат показан на рис 23.


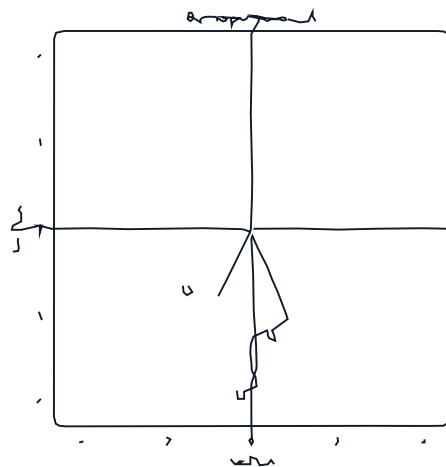


Рисунок 23 - Топографическая диаграмма напряжений и векторная диаграмма токов

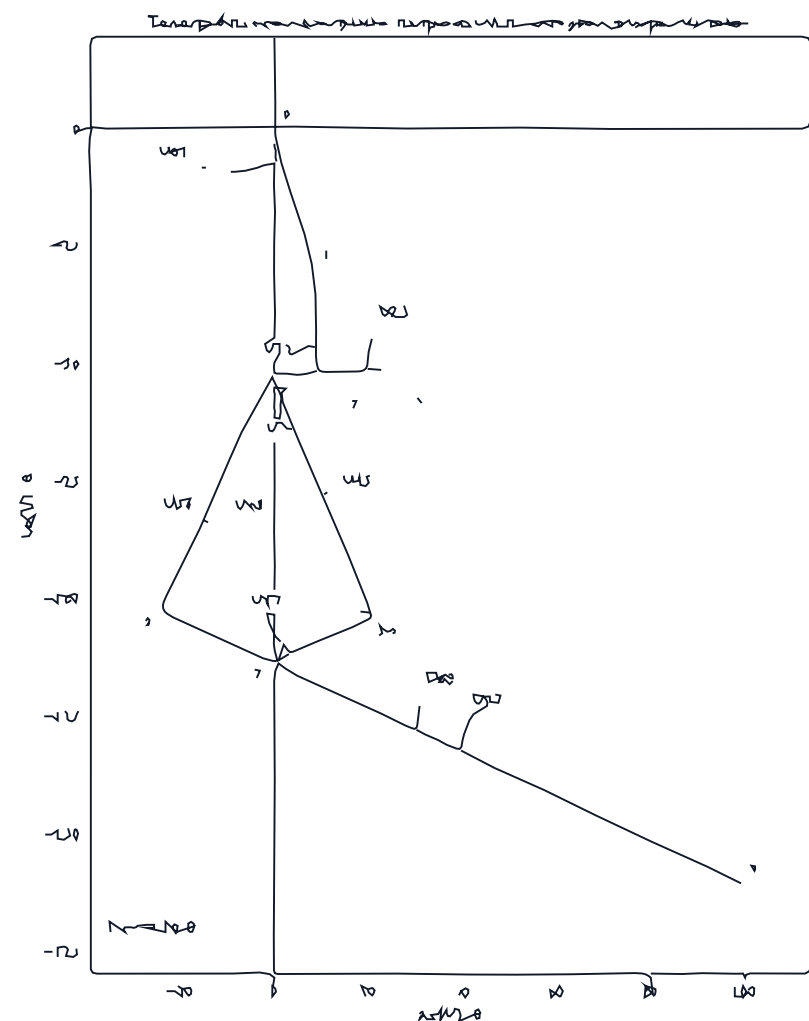6. НАПИСАТЬ ВЫРАЖЕНИЯ ДЛЯ МГНОВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТОКА, НАПРЯЖЕНИЯ И МОЩНОСТИ ПОСТРОИТЬ ГРАФИКИ

Запишем выражения для мгновенных значений

