

Потенциальная диаграмма

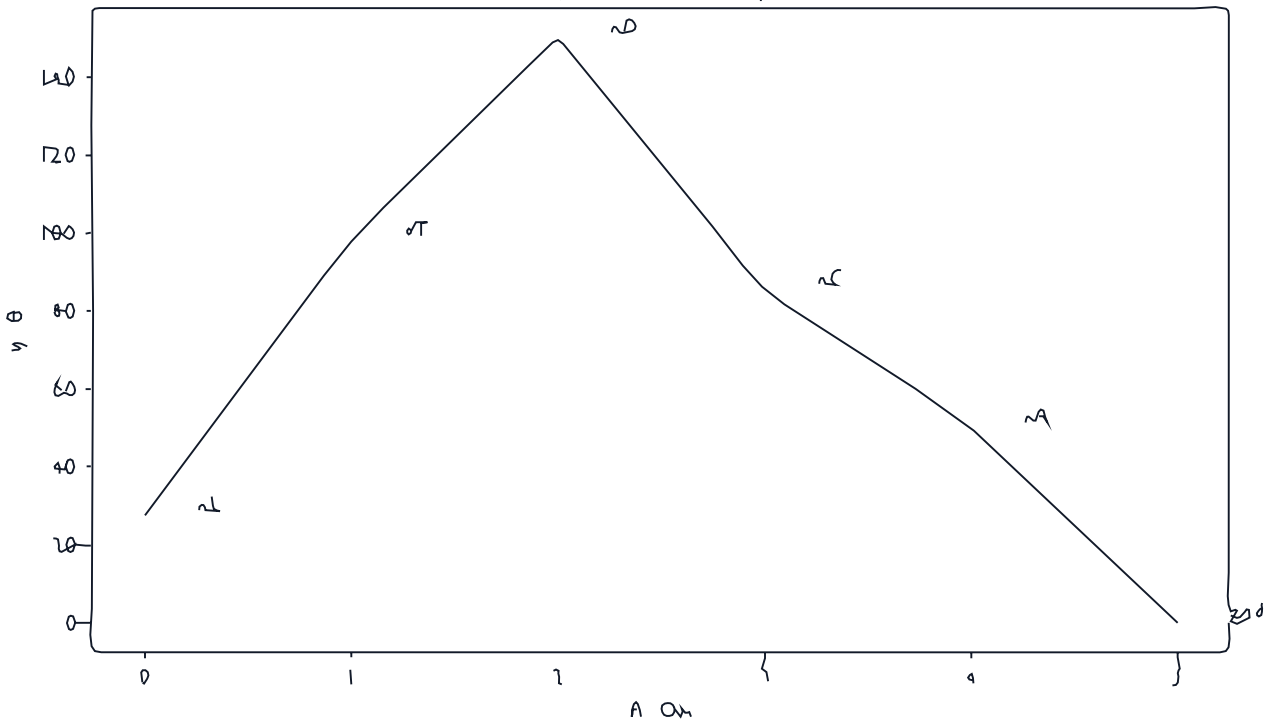


Рисунок 1.2 — Потенциальная диаграмма

2) РАССЧИТАТЬ ЗНАЧЕНИЕ ТОКА В ЦЕПИ, УКАЗАННОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ
МЕТОДОМ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ИСТОЧНИКА ТОКА

Расчётная схема разомкнутой ветвью нагрузки показана на рис. 1.3

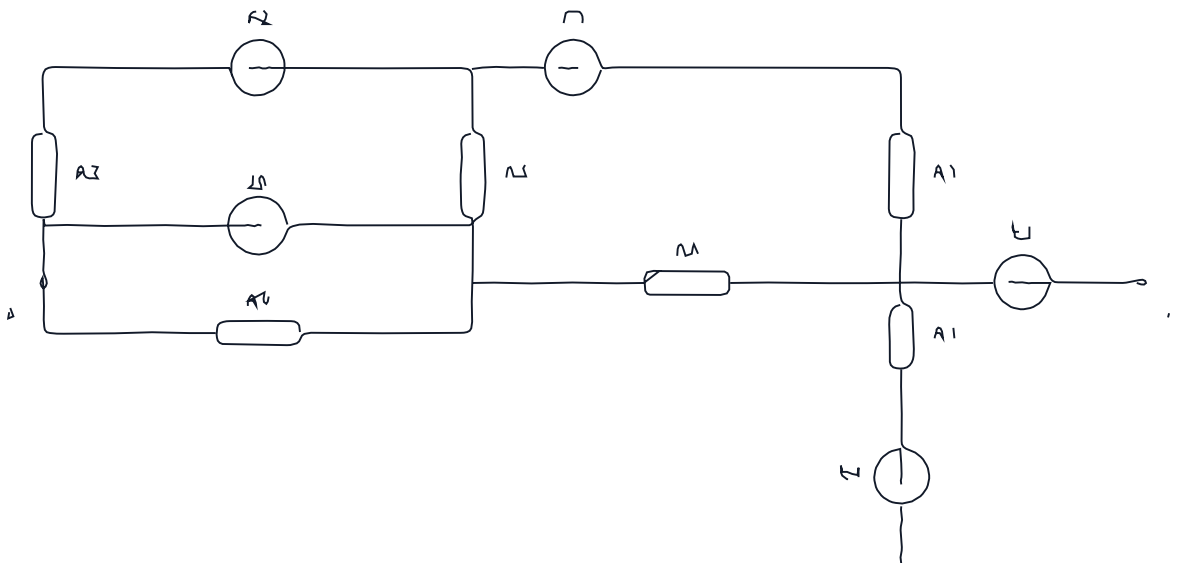


Рисунок 1.3 — Расчётная схема разомкнутой ветвью нагрузки

1) Найдём напряжение холостого хода $U_{хх}$



Определяем эквивалентное сопротивление схемы относительно ветви нагрузки при
подключённых независимых источниках