

Расчет производим по схеме на рисунке 110. Выбираем независимые контуры и даем направления контурных токов.

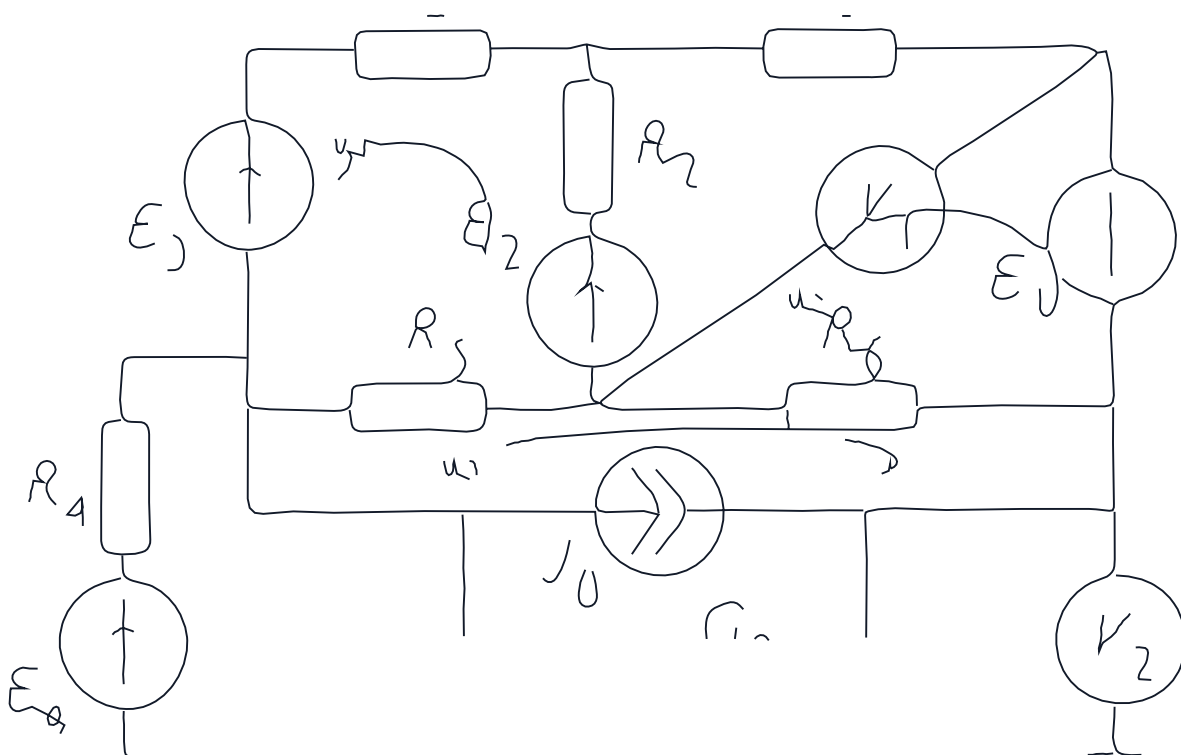


Рисунок 110 - Схема для контурного представления

Уравнения для нахождения контурных токов составляем по схеме и получаем

$$\begin{cases} E_1 - R_4 i_1 - E_2 = 0 \\ R_5 i_1 - R_2 i_2 - R_3 i_3 = 0 \\ R_6 i_3 - E_3 - R_3 i_2 = 0 \end{cases}$$

После подстановки получаем значения контурных токов

$$\begin{cases} i_1 = 0,1 \text{ А} \\ i_2 = 0,2 \text{ А} \\ i_3 = 0,1 \text{ А} \end{cases}$$

Проверяем восстановление токов ветвей

$$\begin{cases} I_1 = 0,1 \text{ А} \\ I_2 = 0,2 \text{ А} \\ I_3 = 0,1 \text{ А} \end{cases}$$