

Потенциальная диаграмма

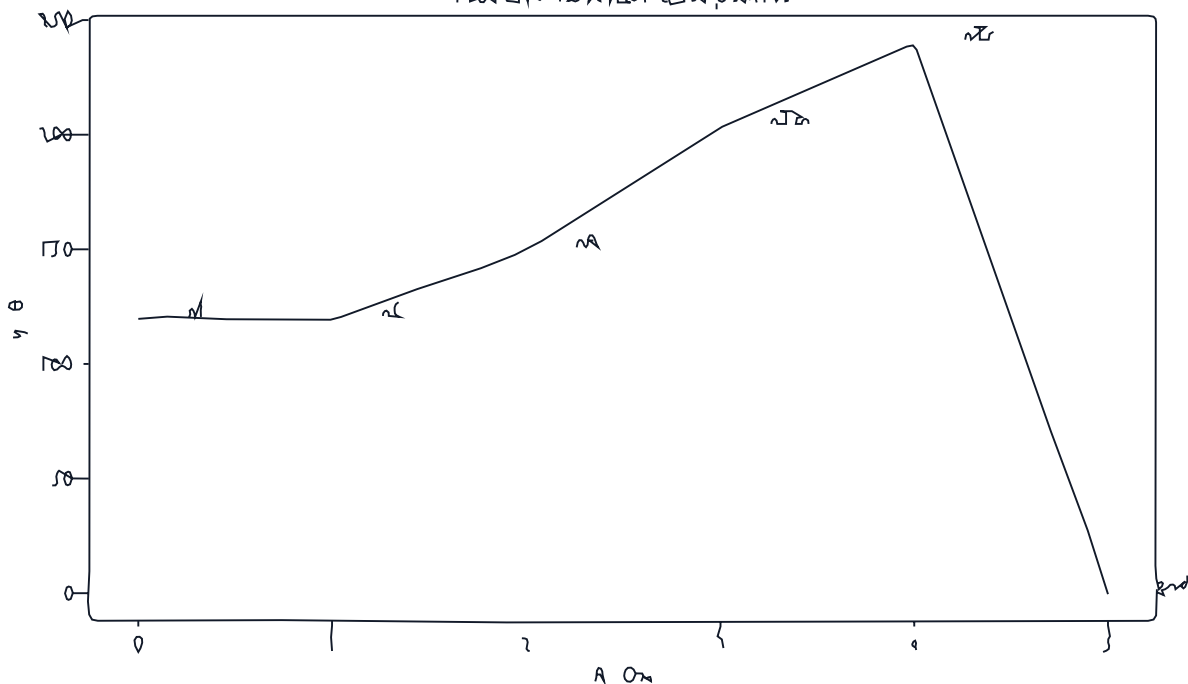


Рисунок 12 - Потенциальная диаграмма

7. ВЕРУЧАЩЕ ЗНАЧЕННЯ ПОКА В ЦЕПІ УКАЗАНИХ ПРИБОРІВ АТАБЛМ МЕТОДОМ ЗАВВАННЯНОГО УСТРОЮКА ПОКА

Рисунком 13 - Расчетная схема с разветвленной ветвью нагрузки показана на рис 13

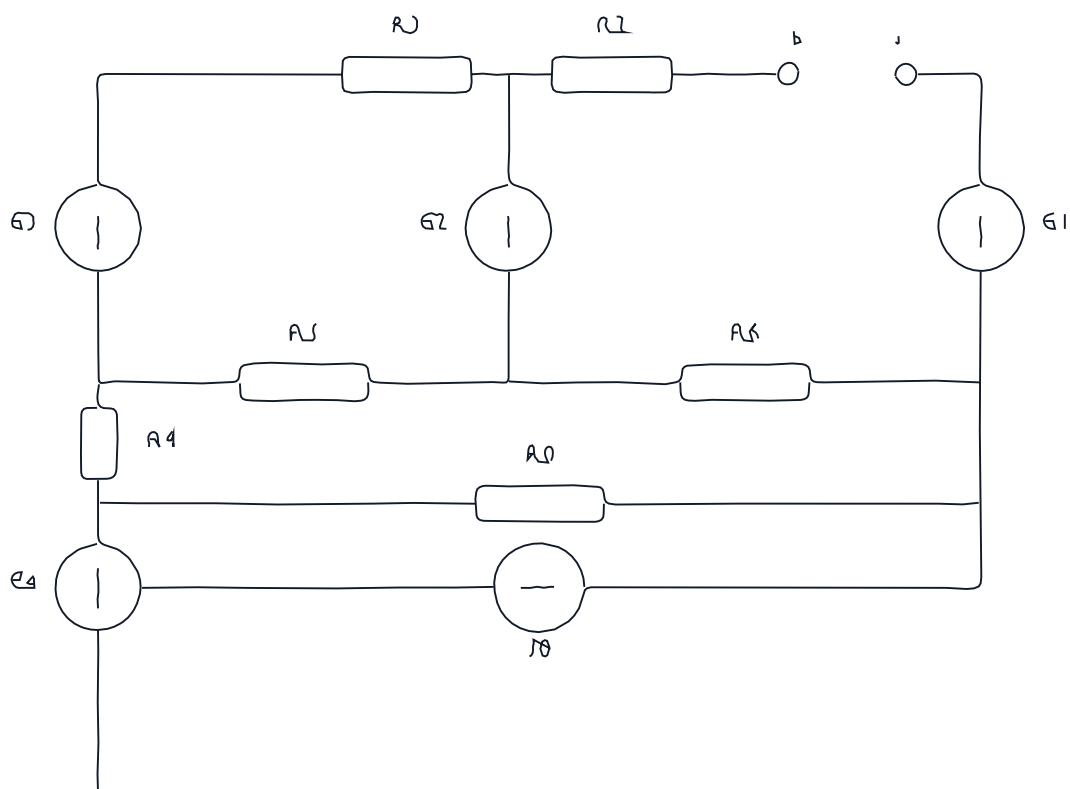


Рисунок 13 - Расчетная схема с разветвленной ветвью нагрузки

1) Найдите напряжение холостого хода $U_{хх}$