

Рисунок 12 - Потенциальная диаграмма

7. ВАРЬИАНТЪ ЗНАЧЕНИЙ ПОКА В УСТУ УКАЗАНИЮ ИРБИТО АВАТБЛМ
МБПОДОМ ЭКВАВАЛЕГНОГО УПОУГНАКА ПОКА

Расчетная схема с разветвленной ветвью нагрузки показана на рис 13

Рисунок 13 - Расчетная схема с разветвленной ветвью нагрузки

1) Найдём напряжение холостого хода $U_{хх}$