

Потенциальная диаграмма

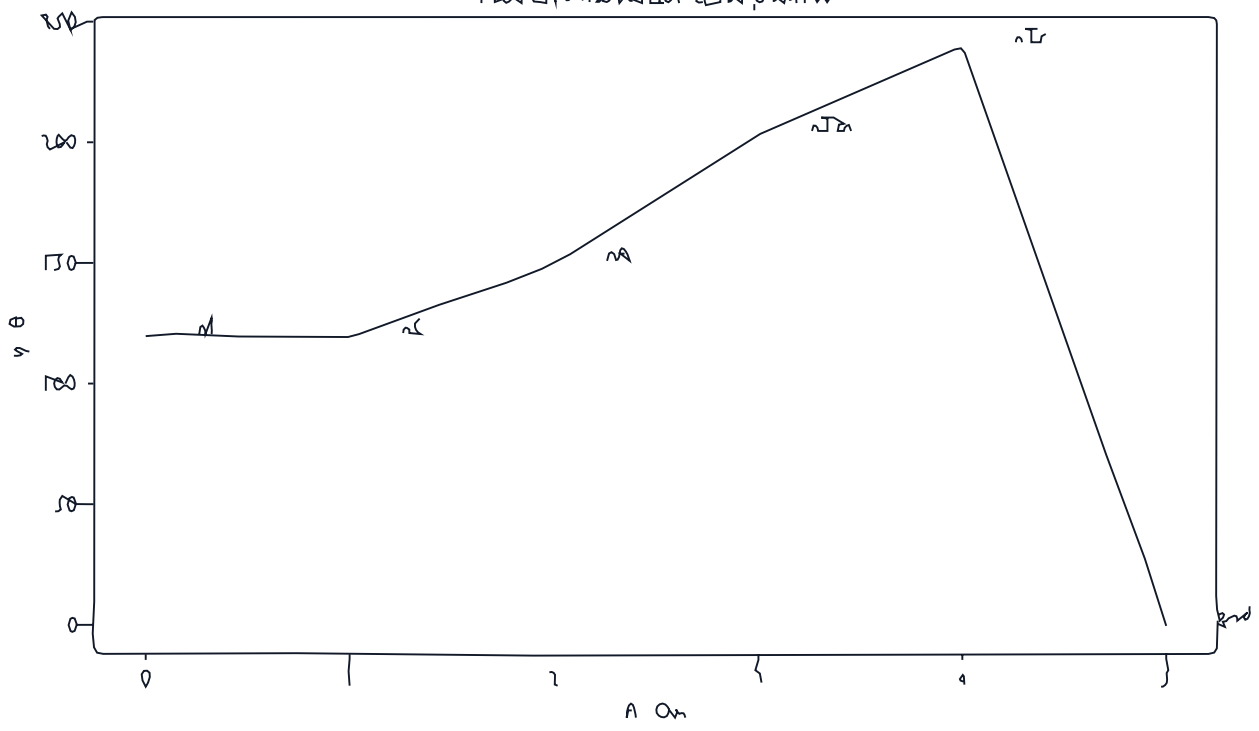


Рисунок I12 Потенциальная диаграмма

2) РАССЧИТАТЬ ЗНАЧЕНИЕ ТОКА В ЦЕПИ, УКАЗАННОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ
МЕТОДОМ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ИСТОЧНИКА ТОКА

Расчётная схема разомкнутой ветвью нагрузки показана на рис I13

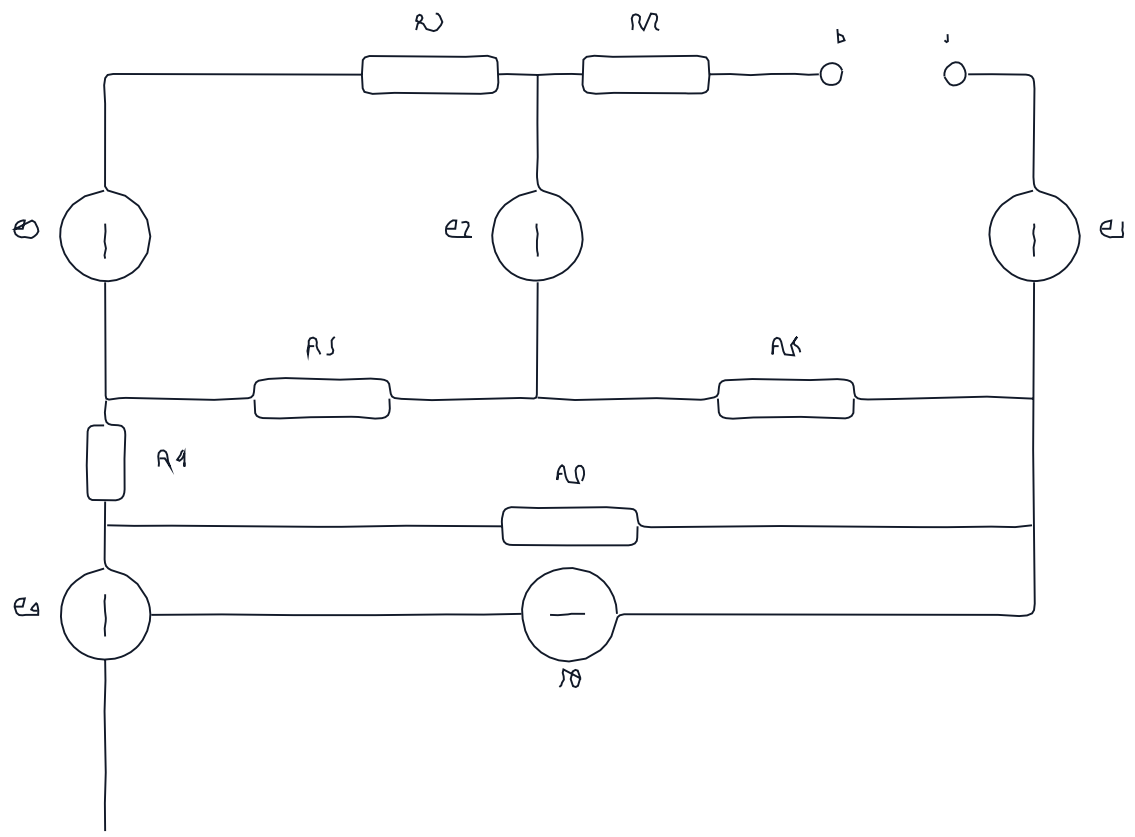


Рисунок I13 - Расчётная схема разомкнутой

ветвью нагрузки

1) Найдём напряжение холостого хода $U_{хх}$