

Рисунок I12 — Потенциальная диаграмма

2. РАССЧИТАТЬ ЗНАЧЕНИЕ ТОКА В ЦЕПИ, УКАЗАННОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  
МЕТОДОМ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ИСТОЧНИКА ТОКА

Расчетная схема разомкнутой ветвью нагрузки показана на рис I13

Рисунок I13 — Расчетная схема разомкнутой ветвью нагрузки

1) Найдём напряжение холостого хода  $U_{хх}$