



Определить эквивалентное сопротивление схемы относительно ветви нагрузки при подаваемых независимых источниках

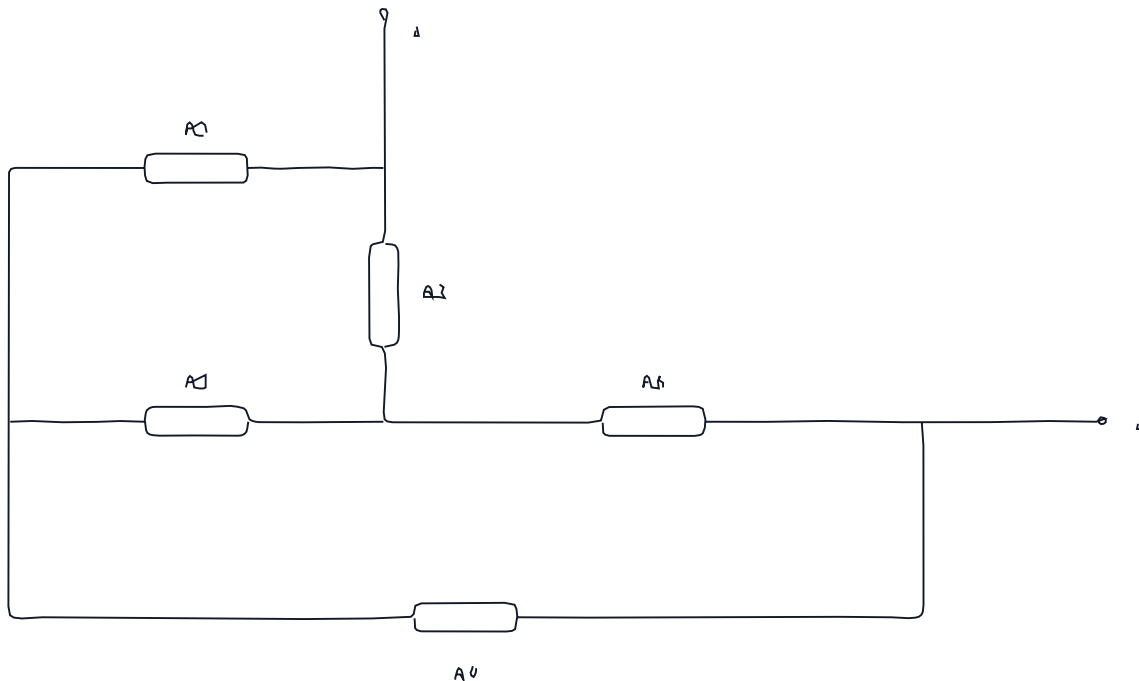


Рисунок 17 - Схема при подаваемых независимых источниках

2) Найти эквивалентное сопротивление схемы



После преобразования получаем расчетную схему для определения тока нагрузки