

$$U_{11} = \varphi_{nT_{III}}^{(11)} - \varphi_{nT_I}^{(11)} = 196\,509 - 243\,396 = -46\,887\text{ V}$$

Определяем эквивалентное сопротивление схемы относительно ветви нагрузки при давленных независимых источниках

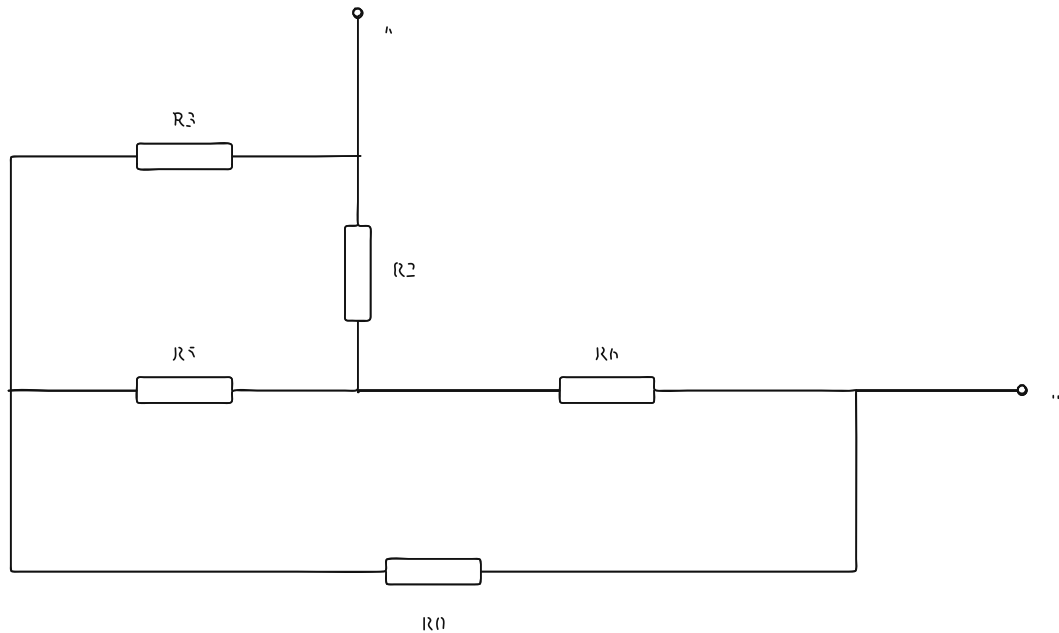


Рисунок 114 – Схема при подавленных независимых источниках

2) Найдем эквивалентное сопротивление схемы

$$R_{eq} = \frac{U_{11}}{I_{11}} = \frac{|\varphi_{nT_{III}}^{(11)} - \varphi_{nT_I}^{(11)}|}{1} = \frac{|(-46\,887) - 2\,653|}{1} = 49\,540\ \Omega$$

$$G_{eq} = \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{49\,540} = 2.02 \times 10^{-5}\text{ S}$$

После преобразований получаем расчетную схему для определения тока нагрузки