

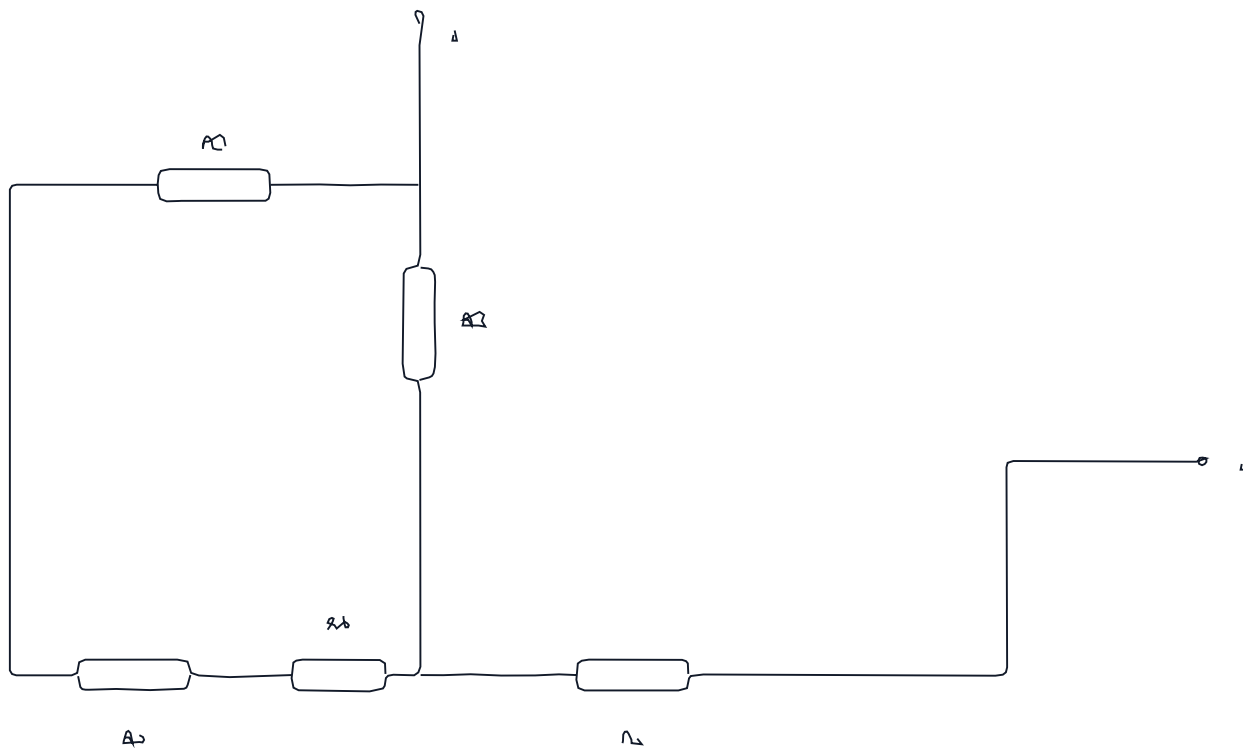


Рисунок 1.15 - Преобразованная расчетная схема

3) Найдем ток I_2 по схеме эквивалентного источника тока

