

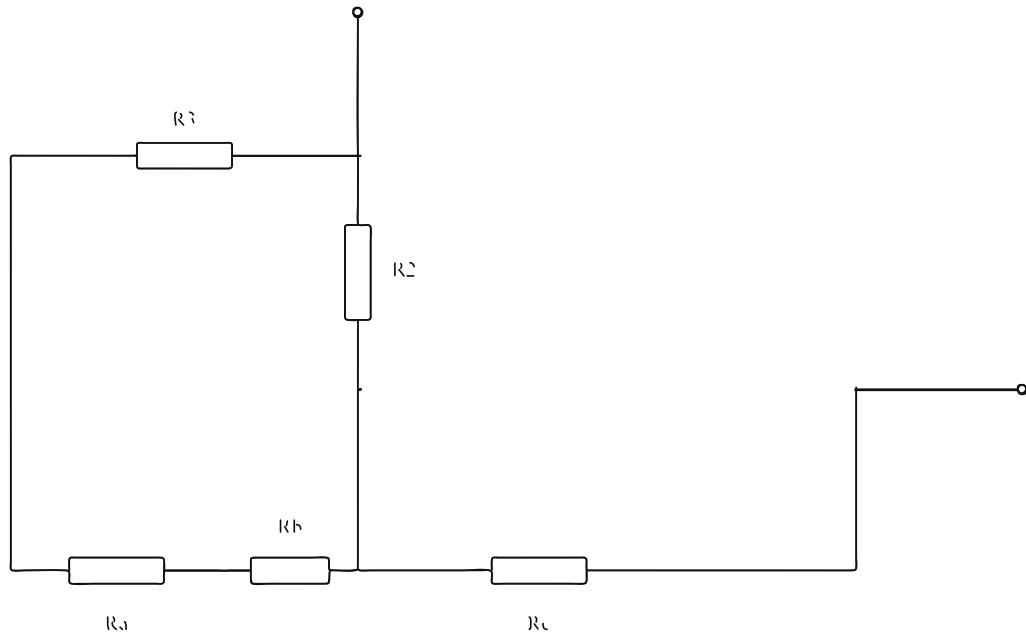


Рисунок 115 – Преобразованная расчетная схема

3) Найдём ток I_1 по схеме эквивалентного источника тока

$$J_{eq} = \frac{U_1}{R_1} = \frac{-46,887}{0,7} = -66,63 \text{ A}$$

$$G_R = \frac{1}{R_1} = \frac{1}{2,5} = 0,4 \text{ S}$$

$$I_1 = J_{eq} \frac{G_1}{G_1 + G_R} = -66,63 \frac{0,04}{0,142115 + 0,04} = -1,464 \text{ A}$$