

8. РАССЧИТАТЬ ЗНАЧЕНИЕ ТОКА В ЦЕПИ, УКАЗАННОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ
МЕТОДОМ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ИСТОЧНИКА ЭДС.

Напряжение холостого хода и эквивалентное сопротивление определяют параметры эквивалентного источника ЭДС.

Используем найденные ранее напряжение холостого хода и эквивалентное сопротивление

