
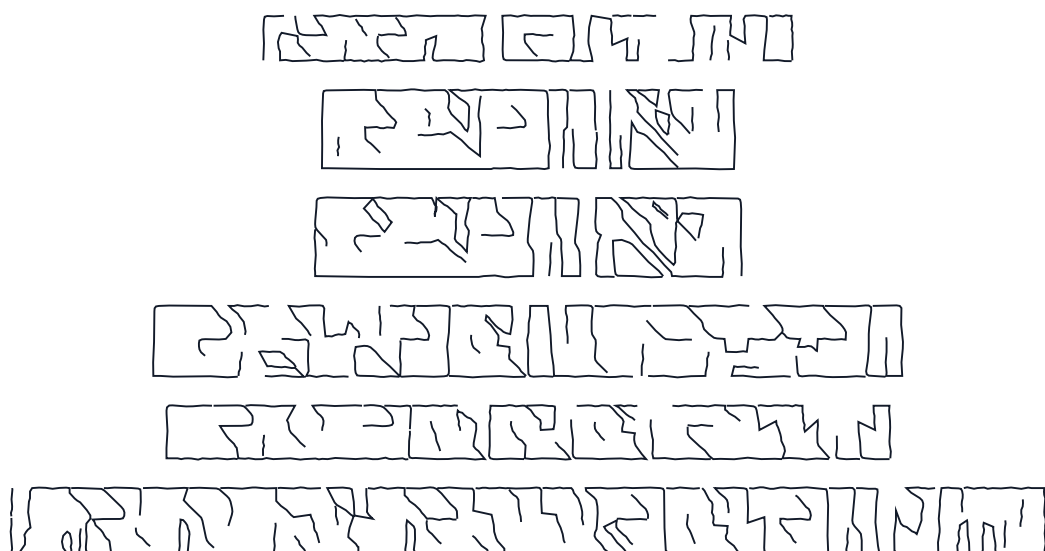


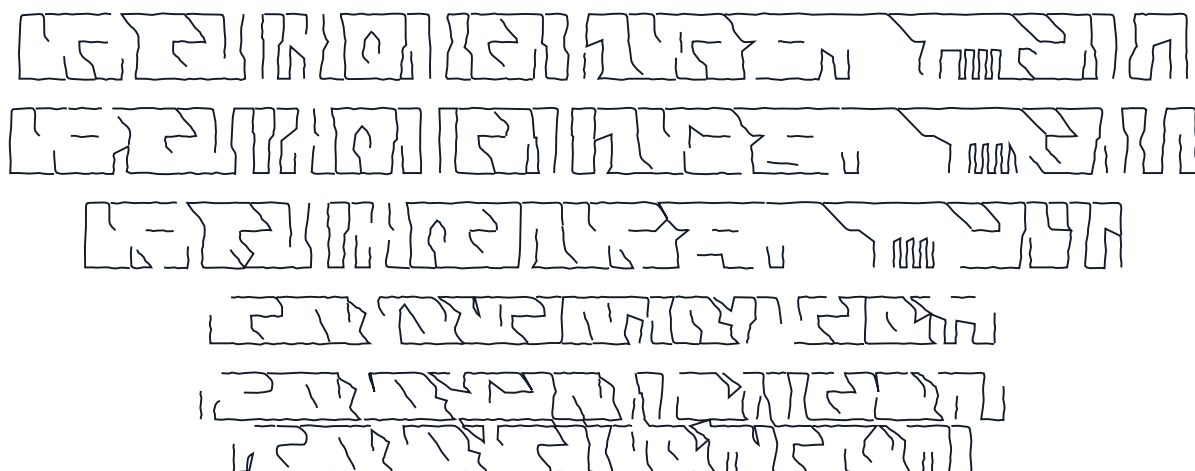
выполним эквивалентное преобразование схемы и определим расчетные параметры цепи




Рассчитаем эквивалентные сопротивления ветвей приемника



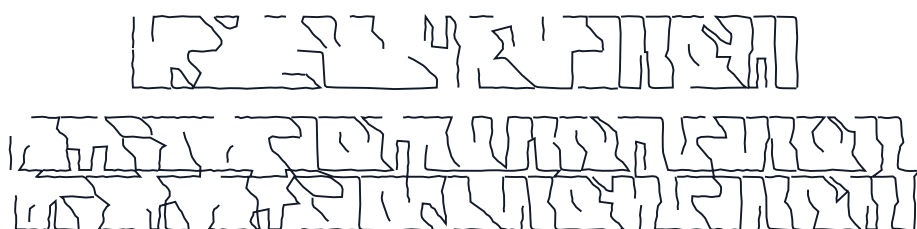Находим эквивалентное сопротивление нагрузки и входное сопротивление цепи



Определим значения токов

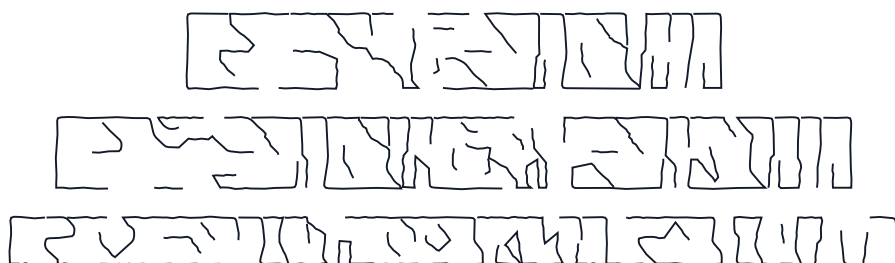

выполняем проверку расчетов по закону Кирхгофа

