
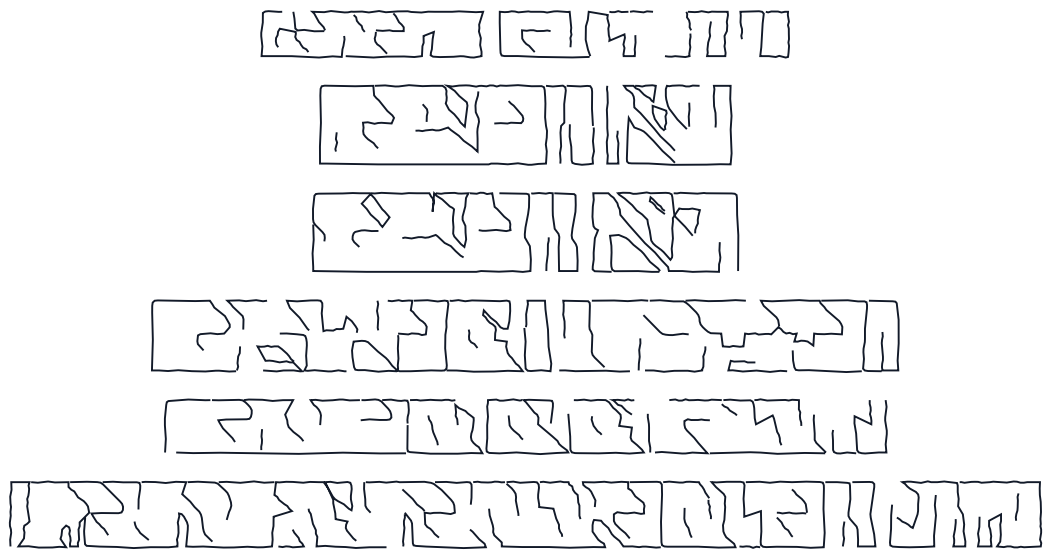


Выполним эквивалентное преобразование схемы и определим комплексные


метры цели

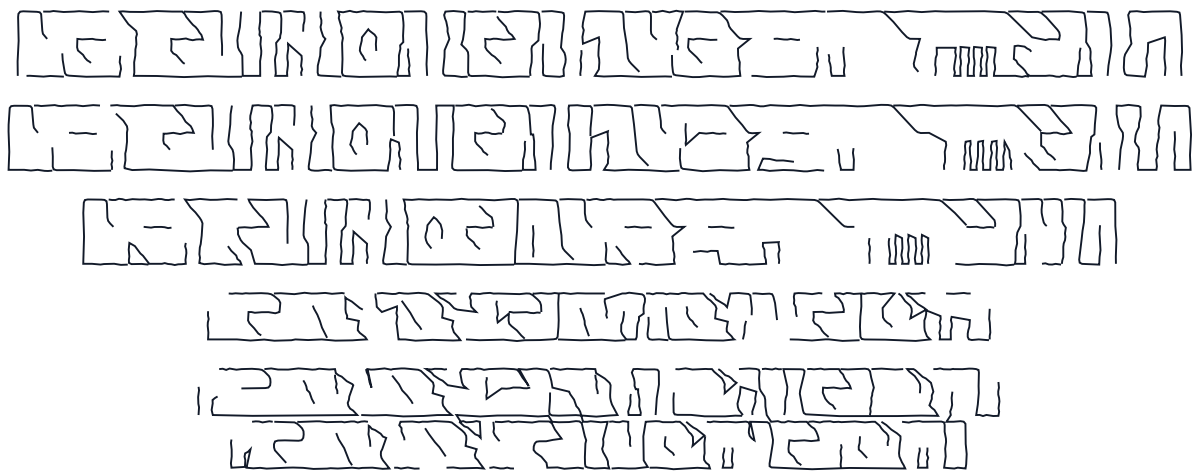


Рассчитаем эквивалентные сопротивления ветвей приемника



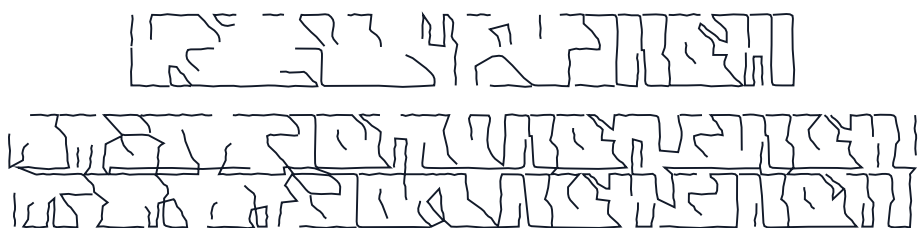Входим эквивалентное сопротивление нагрузки и входное сопротивление цели.



Определяем значения токов

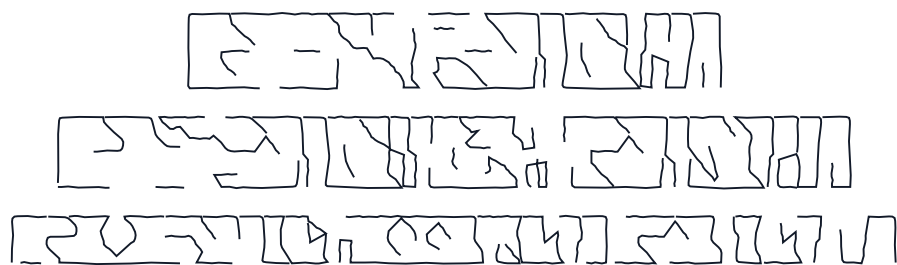

Выполняем проверку расчетов по законам Кирхгофа

