

Определим активную реактивную и полную мощность приемника



Рассчитаем мощность источника и выполним баланс мощностей



5. На комплексной плоскости построим векторную диаграмму $\vec{U}_{ист}$, $\vec{I}$ и $\vec{U}_{н}$ и найдем активную мощность $P_{акт}$ и реактивную $P_{реакт}$

Векторную диаграмму строим по результатам, полученным в пункте 2. Результаты показаны на рис. 23

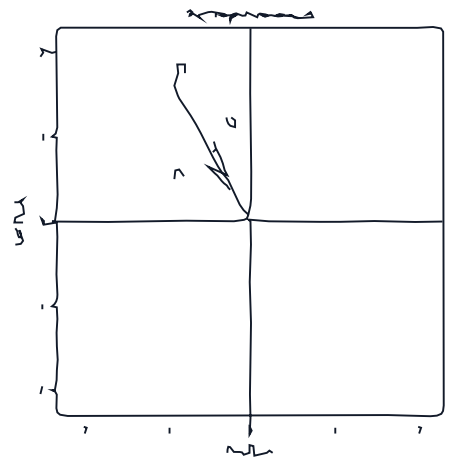
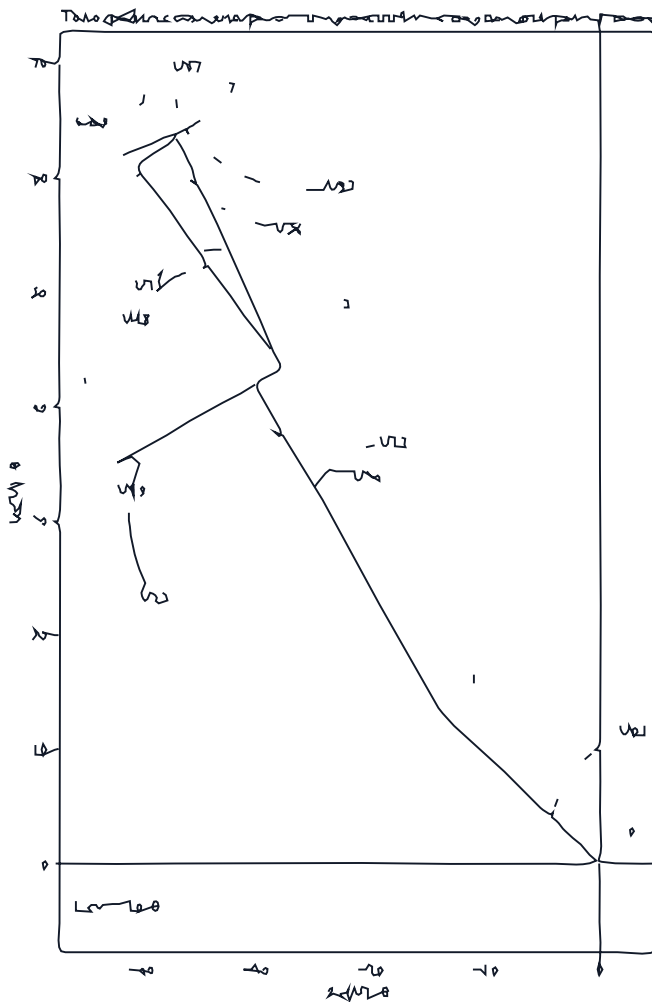


Рисунок 23 - Фазовая диаграмма напряжений и векторная диаграмма токов

6. Найдем активную мощность $P_{акт}$ и реактивную $P_{реакт}$ для цепи. Найдем активную мощность $P_{акт}$ и реактивную $P_{реакт}$ для цепи.

Запишем выражения для мгновенной мощности