



Определяем эквивалентное сопротивление схемы относительно ветви нагрузки при подделанных независимых источниках

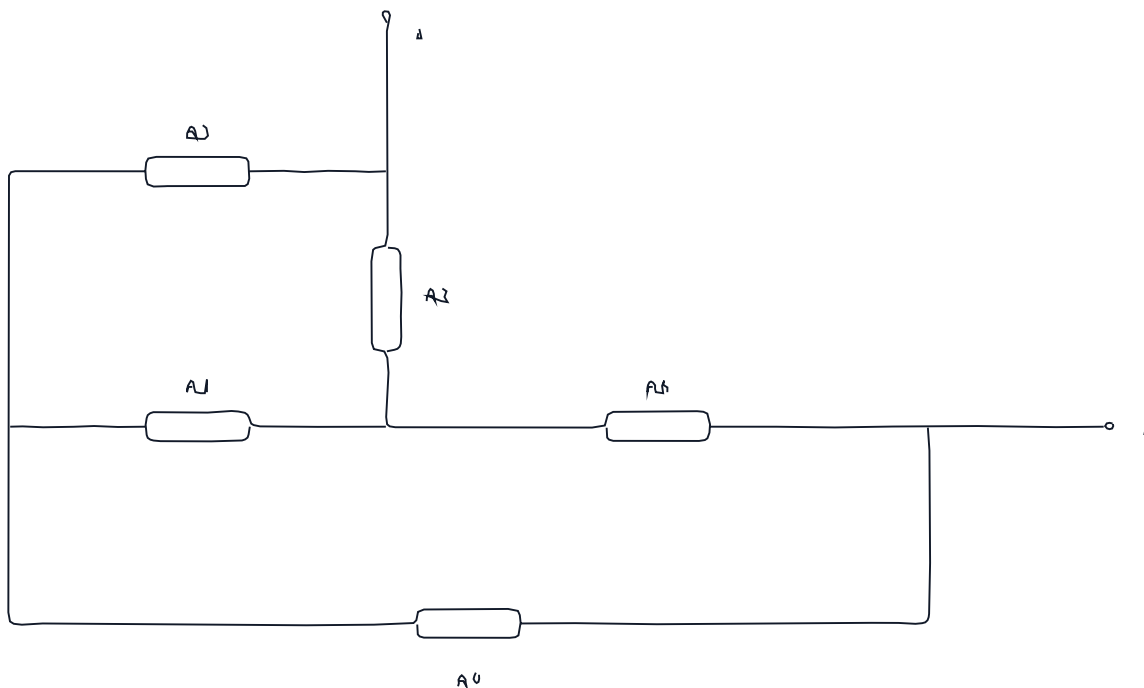


Рисунок 114 - Схема при подделанных независимых источниках

2) Найдем эквивалентное сопротивление схемы



После преобразований получаем расчетную схему для определения тока нагрузки.