

РАССЧИТАТЬ ЗНАЧЕНИЕ ТОКА В ЦЕПИ, УКАЗАННОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ,
ЧТОДОМ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ИСТОЧНИКА ЭДС

Напряжение холостого хода и эквивалентное сопротивление определяют параметры
ивалентного источника ЭДС

1) Используем найденные ранее напряжение холостого хода и эквивалентное сопро-
ление

$$U_{xx} = \varphi_{n/m}^{(1)} - \varphi_{n/n}^{(1)} = 196.509 - 243.396 = -46.887 \text{ V}$$

$$I_{load} = \frac{U_{xx}}{R_{eq} + R_l} = \frac{-46.887}{203.25 + 25} = -1.464 \text{ A}$$