

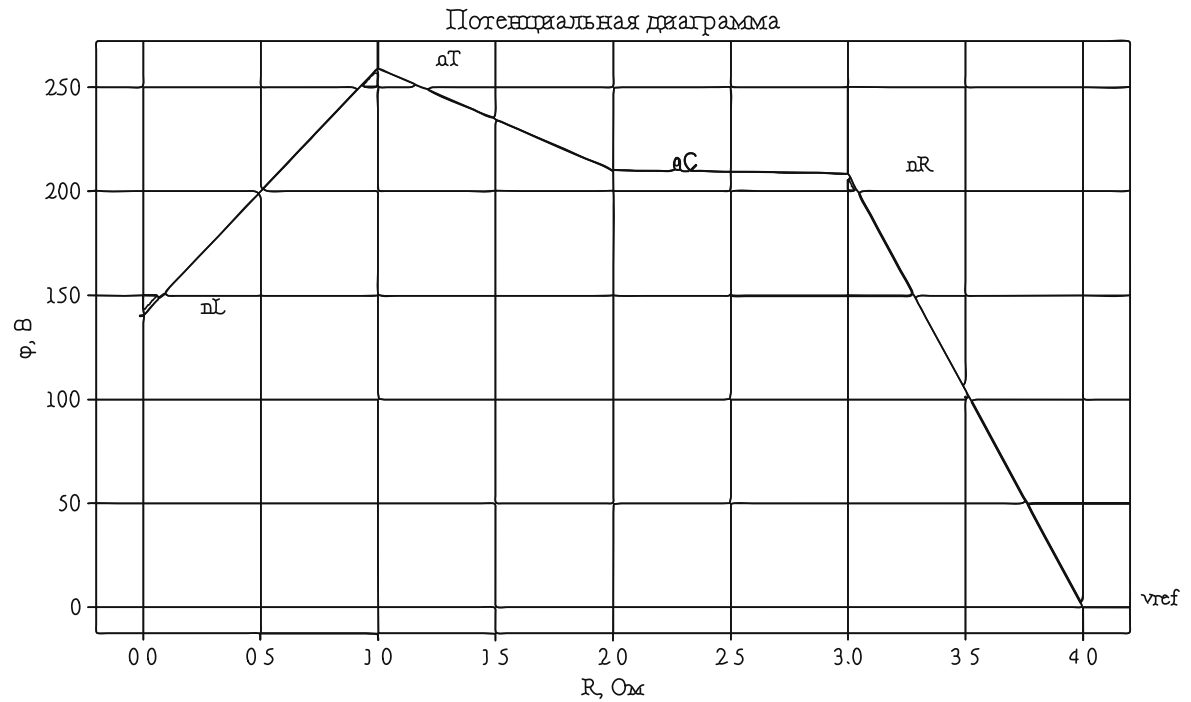


Рисунок 112 – Потенциальная диаграмма

АССЧИТАТЬ ЗНАЧЕНИЕ ТОКА В ЦЕПИ, УКАЗАННОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ,
СТОДОМ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ИСТОЧНИКА ТОКА

Расчетная схема с разомкнутой ветвью нагрузки показана на рис 113

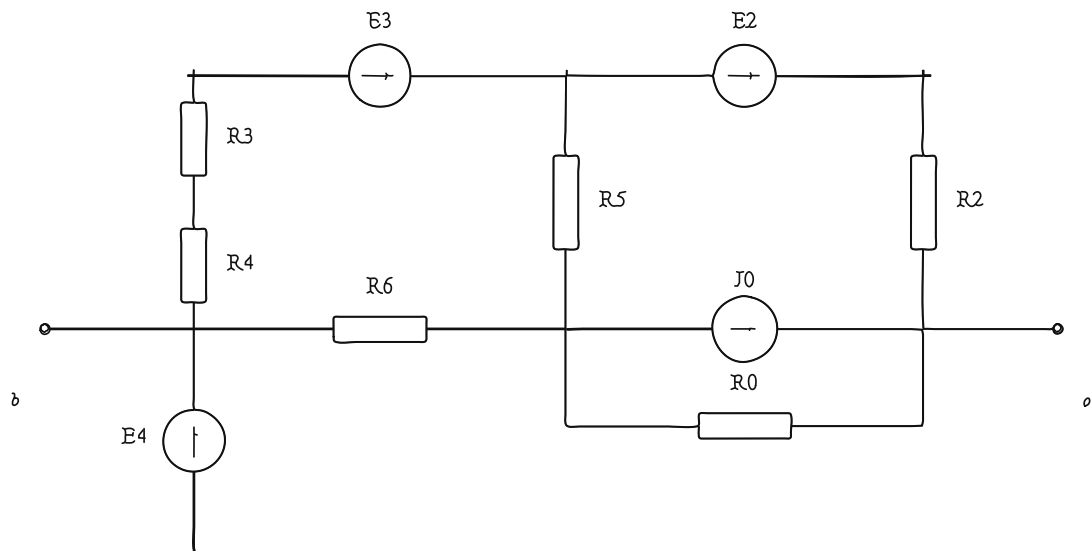


Рисунок 113 – Расчетная схема с разомкнутой ветвью нагрузки

1) Найдем напряжение холостого хода U_{xx}

$$U_{xx} = \varphi_{\text{л}}^{(xx)} - \varphi_{\text{нТ}}^{(xx)} = 290 - 248.371 = 41.629 \text{ V}$$

Определяем эквивалентное сопротивление схемы относительно ветви нагрузки при подавленных независимых источниках.