

РАССЧИТАТЬ ЗНАЧЕНИЕ ТОКА В ЦЕПИ, УКАЗАННОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ,
ЧТОДОМ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ИСТОЧНИКА ЭДС

Напряжение холостого хода и эквивалентное сопротивление определяют параметры
ивалентного источника ЭДС

1) Используем найденные ранее напряжение холостого хода и эквивалентное сопро-
ление

$$U_{xx} = \varphi_1^{(11)} - \varphi_{n1}^{(11)} = 290 - 248,371 = 41,629 \text{ V}$$

$$I_{load} = \frac{U_{xx}}{R_{\Sigma} + R_1} = \frac{41,629}{6,913 + 20} = 1,547 \text{ A}$$