
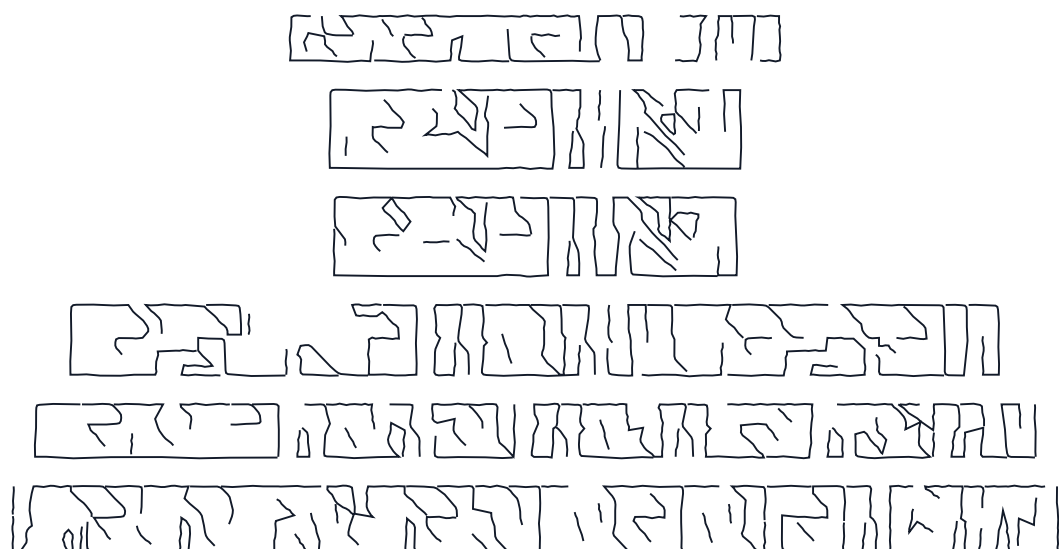


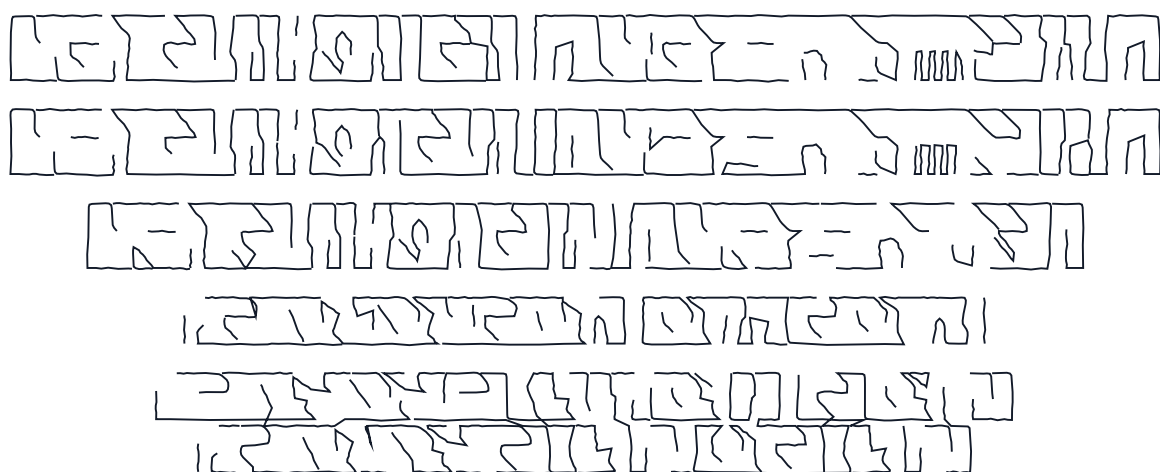Выполним эквивалентное преобразование схемы и определим комплексные параметры цепи




Рассчитаем эквивалентные сопротивления ветвей приемника



Входим эквивалентное сопротивление нагрузки и входное сопротивление цепи.



Определяем значения токов

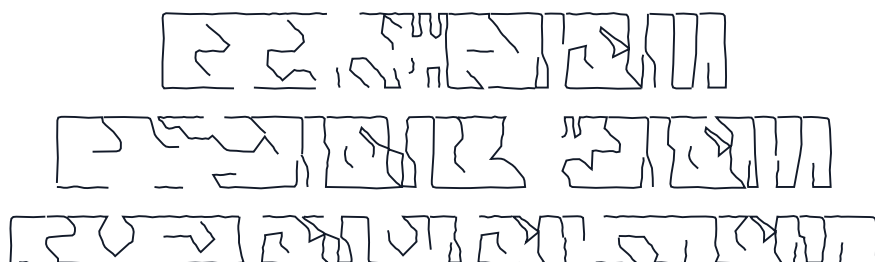

Выполняем проверку расчетов по законам Кирхгофа

