

Определяем активную, реактивную и полную мощности приемника



Рассчитываем мощность источника и выполняем баланс мощностей



СНА КОМПЛЕКСНОЙ ПЛОСКОСТИ ПОСТРОИТЬ ВЕКТОРНУЮ ДИАГРАММУ ЭДС, ТОКОВ И НАПРЯЖЕНИЙ, ПРОВЕРИТЬ ЗАКОН КИРХГОФА

Комплексную диаграмму строим по результатам, полученным в пункте 2. Результат показан на рис. 23.


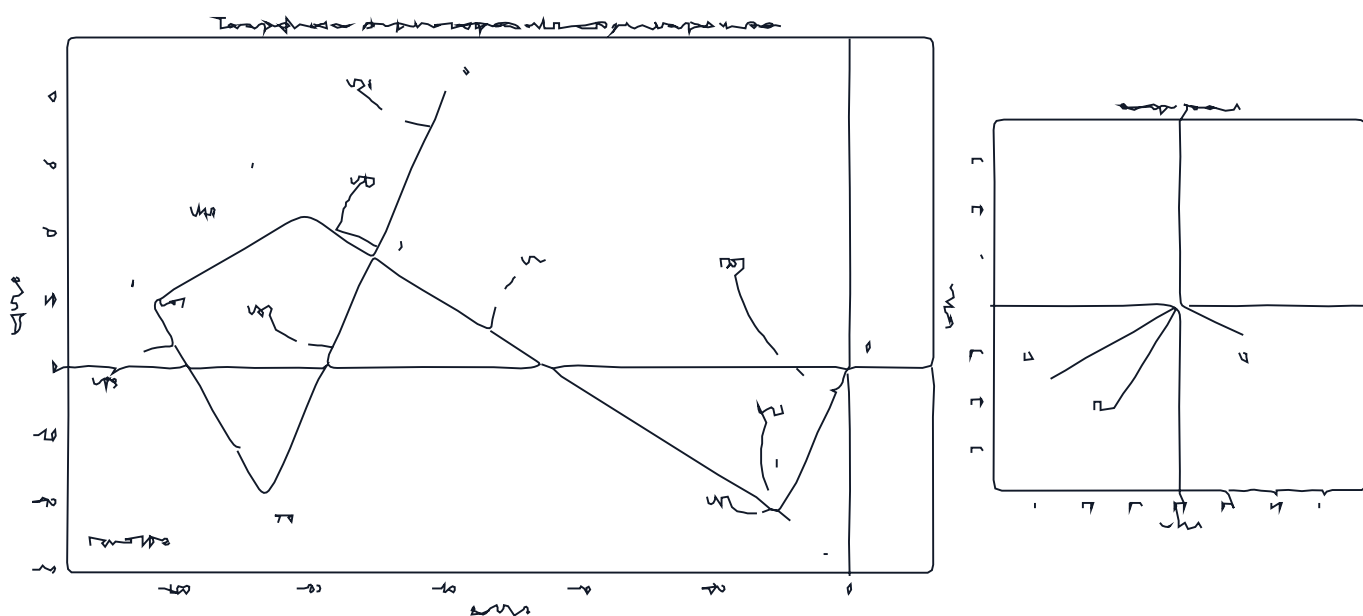


Рисунок 23 - Топографическая диаграмма напряжений и векторная диаграмма токов

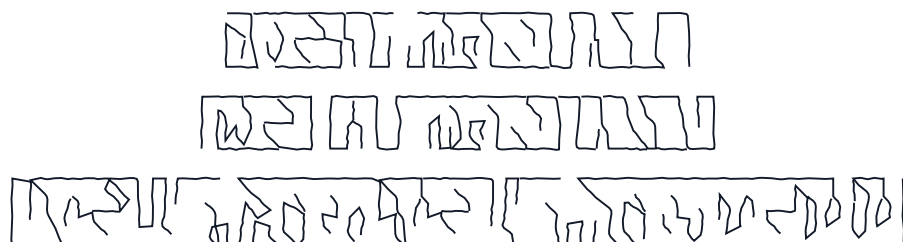6. ЗАПИСАТЬ ВЫРАЖЕНИЯ ДЛЯ МГНОВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТОКА, НАПРЯЖЕНИЯ И МОЩНОСТЕЙ ПОСТРОИТЬ ГРАФИКИ

Запишем выражения для мгновенных значений



Графики представлены на рисунке 24