

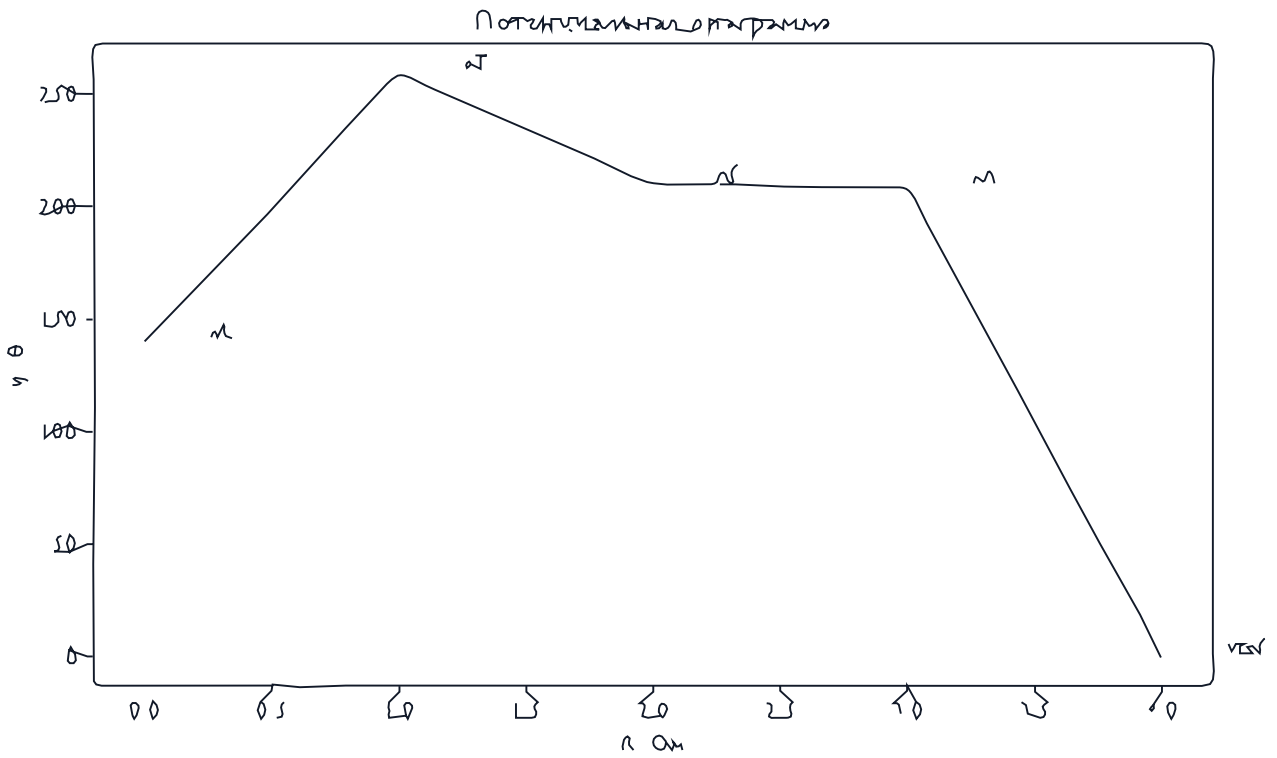


Рисунок I12 — Потенциальная диаграмма

2) РАССЧИТАТЬ ЗНАЧЕНИЕ ТОКА В ЦЕПИ, УКАЗАННОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ, МЕТОДОМ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ИСТОЧНИКА ТОКА

Расчетная схема с разомкнутой ветвью нагрузки показана на рис. I13.

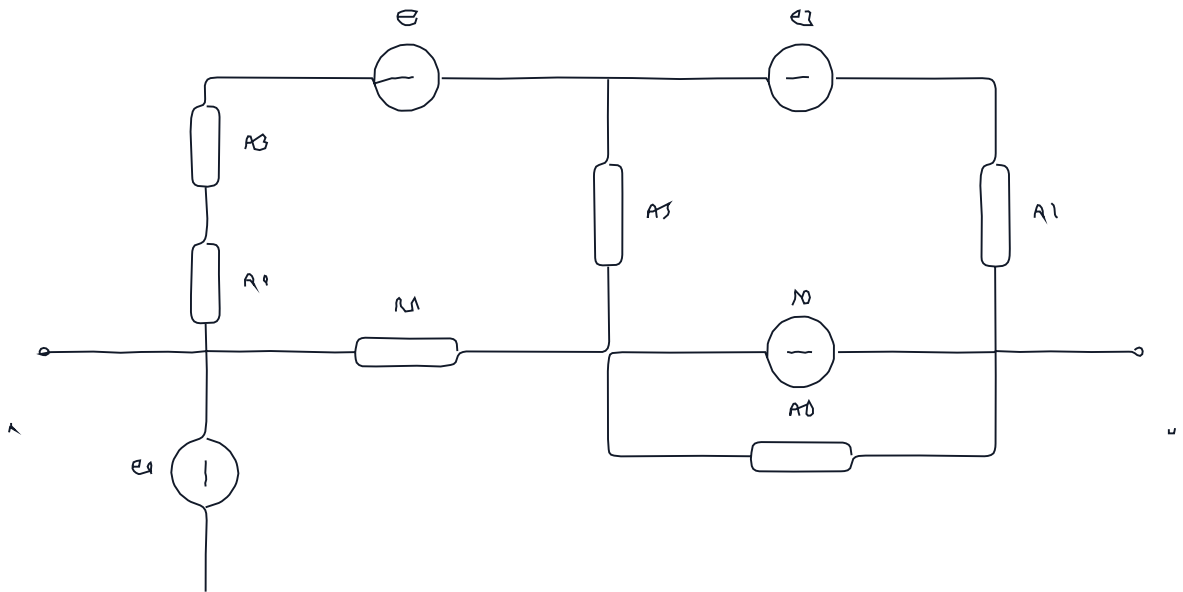


Рисунок I13 — Расчетная схема с разомкнутой ветвью нагрузки

1) Найдём напряжение холостого хода U_{xx}



Определяем эквивалентное сопротивление схемы относительно ветви нагрузки при подавленных независимых источниках