

8. Рассчитать значение тока в цепи, указанной преподавателем методом эквивалентного источника ЭДС

1. НАЧЕРТИТЬ ГРАФ ЦЕПИ, ДЕРЕВЬЯ И ДОПОЛНЕНИЯ. КОЛИЧЕСТВО ДЕРЕВЬЕВ И ДОПОЛНЕНИЙ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЬШЕ КОЛИЧЕСТВА УЗЛОВ, УМЕНЬШЕННОГО НА ЕДИНИЦУ. СОСТАВИТЬ ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ МАТРИЦЫ ЦЕПИ

Нарисуем граф, соответствующий цепи, показанной на рис 11

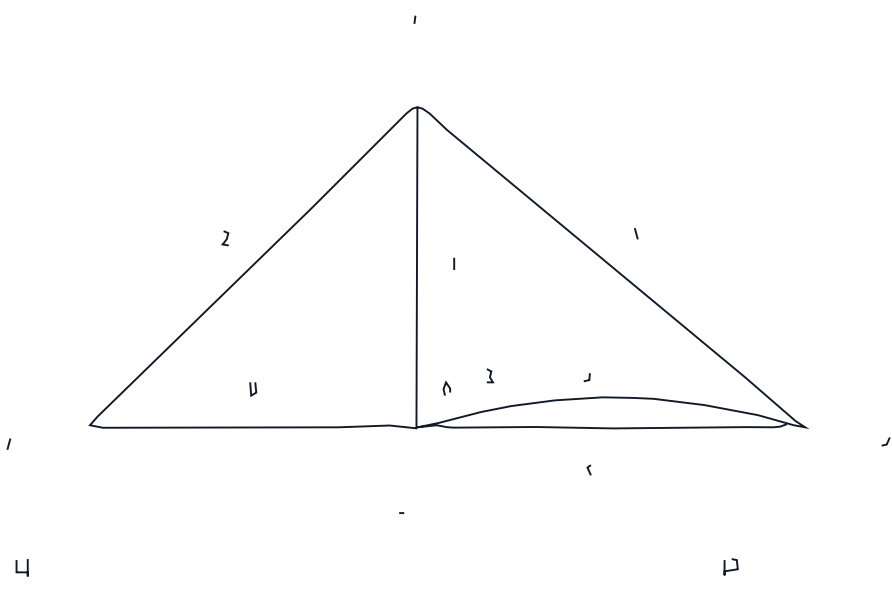


Рисунок 12 - Ориентированный граф цепи

Данному графу соответствуют следующие деревья (рис 13 -15)

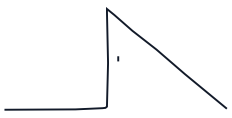


Рисунок 13



Рисунок 14

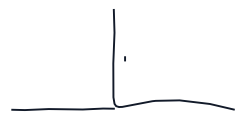


Рисунок 15

Дополнения к этим деревьям (рис 16 -18)



Рисунок 16

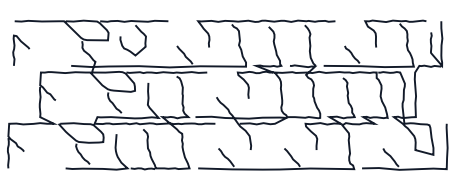


Рисунок 17



Рисунок 18

Для выбранного дерева составим основные топографические матрицы. Составим матрицу соединений.



Матрица ветвей дерева

