


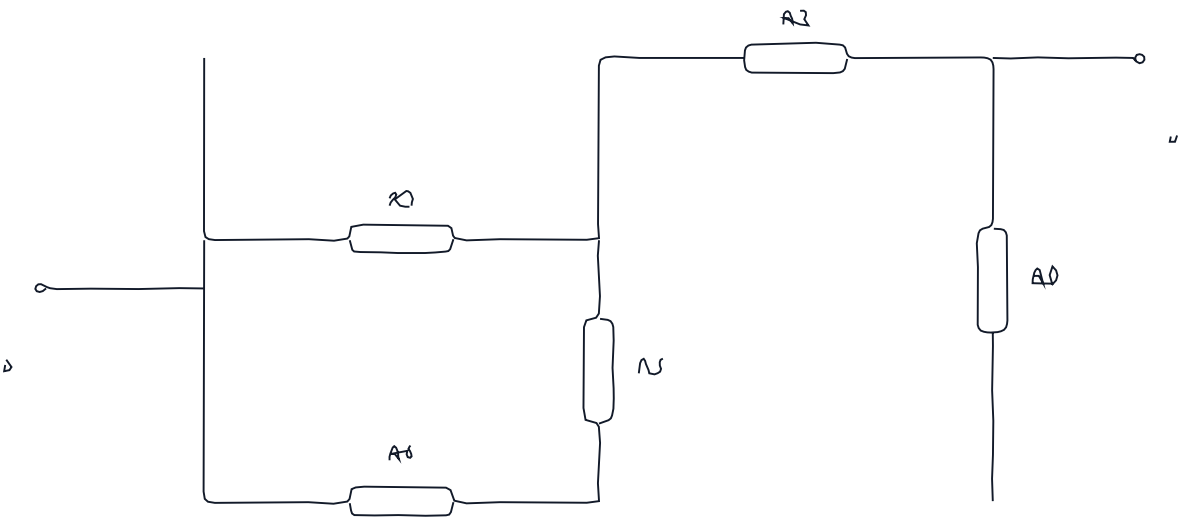


Рисунок 114 - Схема приладів з незалежних джерел

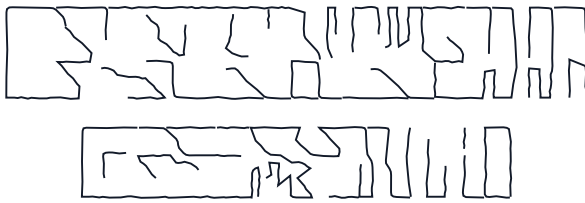2) Найдём эквивалентное сопротивление схемы



После преобразования получаем расчётную схему для определения тока нагрузки

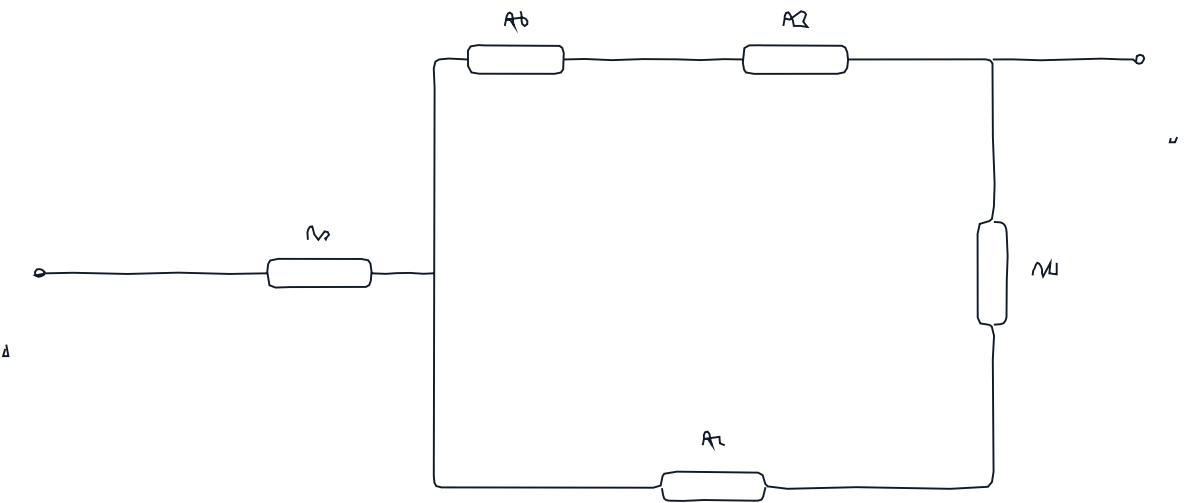


Рисунок 115 - Преобразованная расчётная схема

3) Найдём ток I_{L0} по схеме эквивалентного источника тока

