

Задача №1

РАСЧЕТ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Целью работы является расчёт электрической цепи постоянного тока. Схема цепи постоянного тока приведена на рис 1.1.

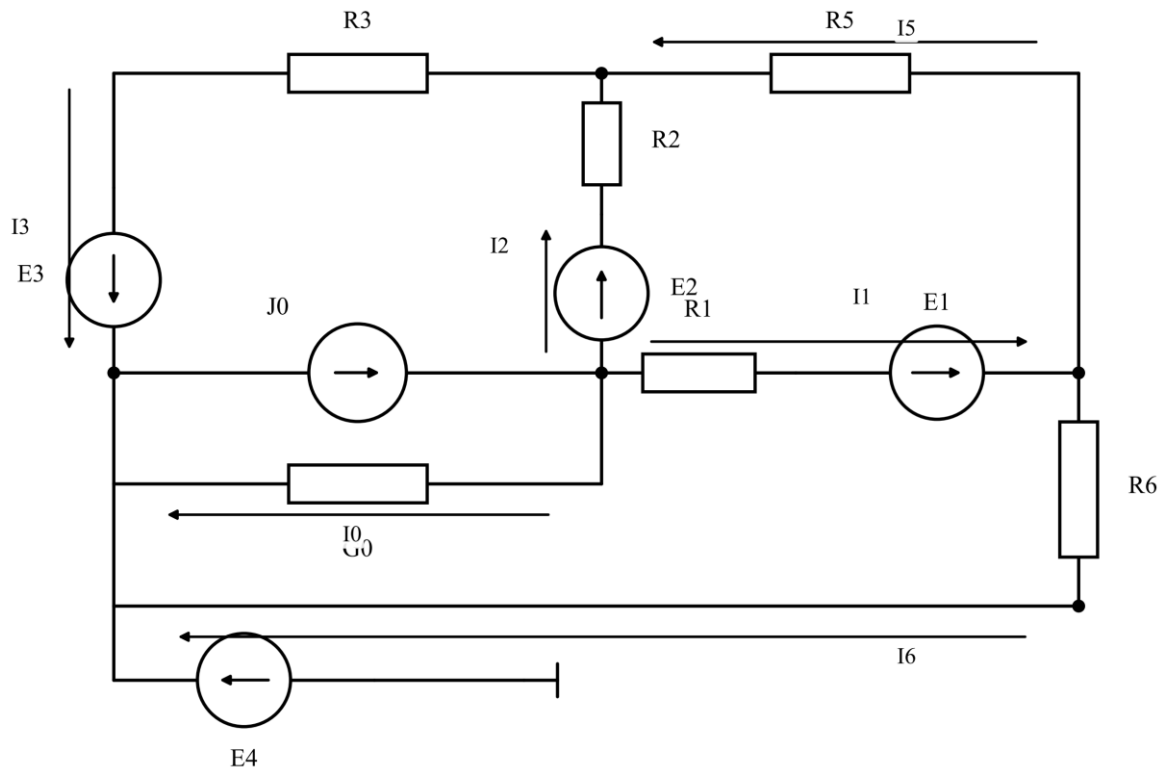


Рисунок 1.1 – Схема электрической цепи

Числовые данные приведены в таблице 1.1

Таблица 1.1

Вариант	26										
J0	E1	E2	E3	E4	G0	R1	R2	R3	R4	R5	R6
A	V	V	V	V	S	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm
4	100	50	100	50	0.2	6	9	15	7	20	10

Требуется:

1. Начертить граф цепи, деревья и дополнения. Количество деревьев и дополнений должно быть не менее количества узлов, уменьшенного на единицу. Составить топографические матрицы цепи.
2. Рассчитать токи во всех ветвях методом узловых потенциалов.
3. Рассчитать токи во всех ветвях методом контурных токов, сравнить с результатами расчета по п.2.
4. Рассчитать показания вольтметров.
5. Проверить баланс мощности.
6. Рассчитать значения потенциалов точек соединения элементов внешнего контура цепи, построить потенциальную диаграмму. Выбрать оптимальную точку заземления.
7. Рассчитать значение тока в цепи, указанной преподавателем методом эквивалентного источника тока.
8. Рассчитать значение тока в цепи, указанной преподавателем методом эквивалентного источника ЭДС.

1 НАЧЕРТИТЬ ГРАФ ЦЕПИ, ДЕРЕВЬЯ И ДОПОЛНЕНИЯ. КОЛИЧЕСТВО ДЕРЕВЬЕВ И ДОПОЛНЕНИЙ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ КОЛИЧЕСТВА УЗЛОВ, УМЕНЬШЕННОГО НА ЕДИНИЦУ. СОСТАВИТЬ ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ МАТРИЦЫ ЦЕПИ.

Нарисуем граф, соответствующий цепи, показанной на рис. 1.1:

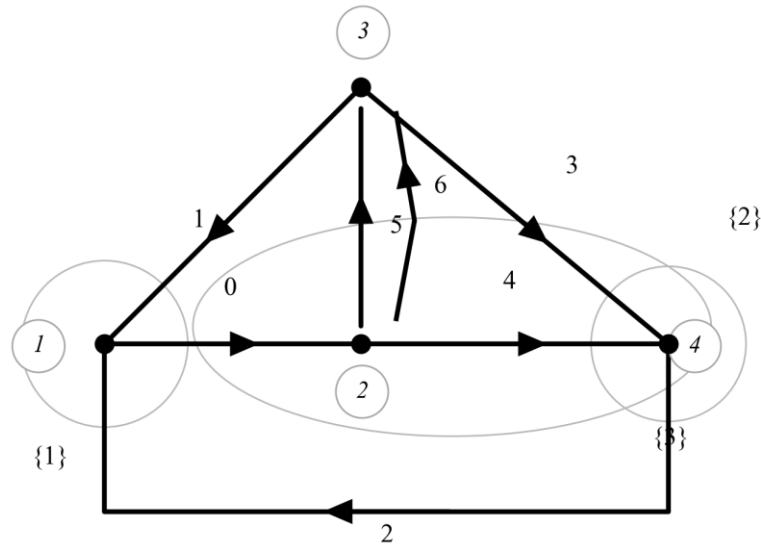


Рисунок 1.2 – Ориентированный граф цепи

Данному графу соответствуют следующие деревья (рис 1.3-1.5)

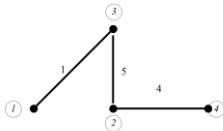


Рисунок 1.3

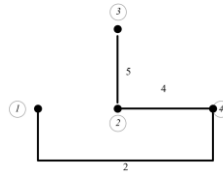


Рисунок 1.4

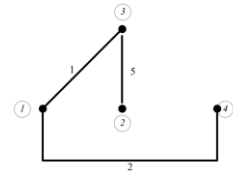


Рисунок 1.5

Дополнения к этим деревьям (рис. 1.6-1.8):

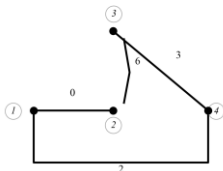


Рисунок 1.6

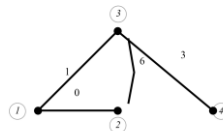


Рисунок 1.7

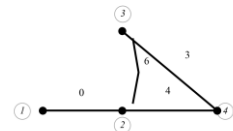


Рисунок 1.8

Для выбранного дерева составим основные топографические матрицы.

Составим матрицу соединений.

$$A_{red} = [-1; 0; 0; 0; -1; -1; 1]$$

$$A_{red} = [0; 1; 0; 1; 0; 1; -1]$$

$$A_{red} = [0; 0; 1; -1; 1; 0; 0]$$

Матрица ветвей дерева:

$$A_d = [-1; 0; 0]$$

$$A_d = [0; -1; -1]$$

$$A_d = [1; 0; 1]$$

$$A_d = [0; 1; 0]$$

Матрица ветвей дополнения:

$$A_x = [1; -1; 0; 0]$$

$$A_x = [-1; 0; 0; 1]$$

$$A_x = [0; 0; 1; -1]$$

$$A_x = [0; 1; -1; 0]$$

Составим матрицу главных контуров.

$$B_k = [1; 1; 0; 0; 0; -1; 0]$$

$$B_k = [0; -1; 1; 0; -1; 1; 0]$$

$$B_k = [0; 0; 0; 1; 1; -1; 0]$$

2. РАСЧЁТ ТОКОВ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ МЕТОДОМ УЗЛОВЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ.

На рисунке 1.9 изображена схема, по которой производим расчёт. Узловые потенциалы определяем относительно выбранного опорного узла.

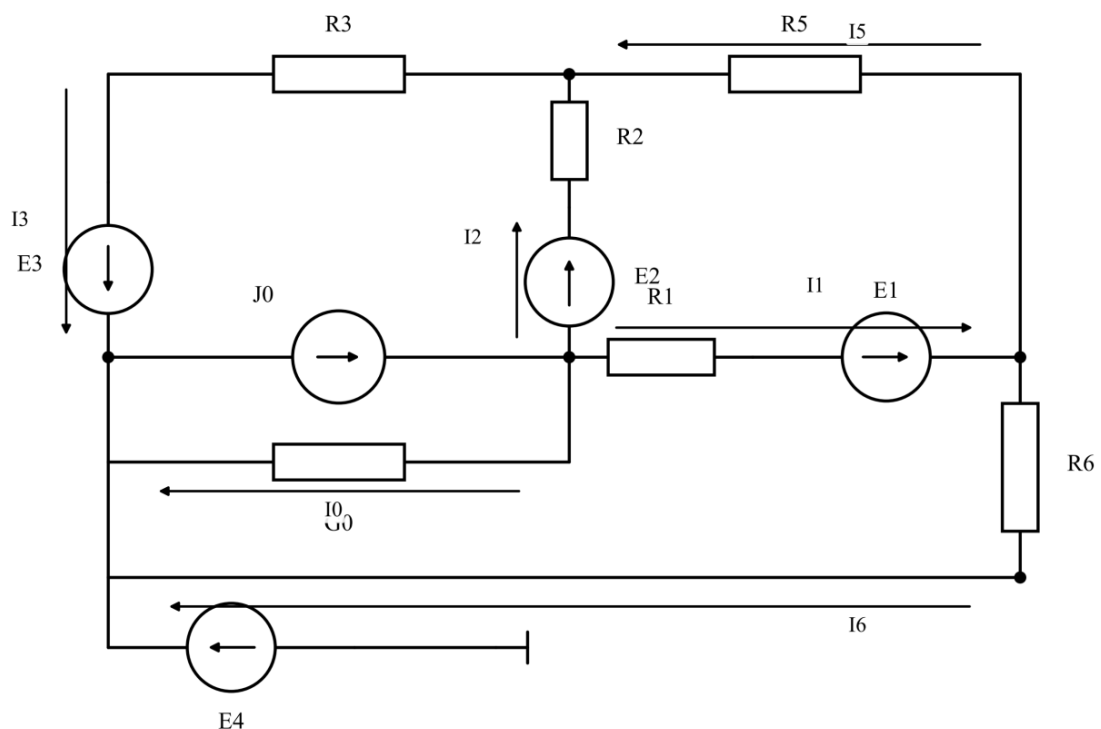


Рисунок 1.9 – Исходная схема для расчета

Пусть потенциал опорного узла равен:

$$\varphi_1 = 0 \text{ V}$$

Составим систему уравнений для остальных узлов.

$$\begin{aligned}
0.3667 \cdot \varphi_2 - 0.2 \cdot \varphi_3 - 0.1 \cdot \varphi_4 &= 2.6667 \\
-0.2 \cdot \varphi_2 + 0.4778 \cdot \varphi_3 - 0.1667 \cdot \varphi_4 &= -18.2222 \\
-0.1 \cdot \varphi_2 - 0.1667 \cdot \varphi_3 + 0.3167 \cdot \varphi_4 &= 16.6667
\end{aligned}$$

Где

$$G_3 = \frac{1}{R_3} = \frac{1}{15} = 0.066667 \text{ S}$$

$$G_2 = \frac{1}{R_2} = \frac{1}{9} = 0.111111 \text{ S}$$

$$G_5 = \frac{1}{R_5} = \frac{1}{20} = 0.05 \text{ S}$$

$$G_1 = \frac{1}{R_1} = \frac{1}{6} = 0.166667 \text{ S}$$

$$G_6 = \frac{1}{R_6} = \frac{1}{10} = 0.1 \text{ S}$$

Решим систему с помощью матриц:

$$\Phi = (AG_B A^T)^{-1} (AJ_B - AG_B E_B)$$

После расчёта получим:

$$\varphi_2 = 10.551 \text{ V}$$

$$\varphi_3 = -17.394 \text{ V}$$

$$\varphi_4 = 46.809 \text{ V}$$

Определяем токи ветвей:

$$I_3 = \frac{\varphi_1 - \varphi_2 + E_3}{R_3} = \frac{0 - (10.551) + 100}{15} = 5.963 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{\varphi_3 - \varphi_1 + E_2}{R_2} = \frac{-17.394 - (0) + 50}{9} = 3.623 \text{ A}$$

$$I_5 = \frac{\varphi_4 - \varphi_1}{R_5} = \frac{46.809 - (0)}{20} = 2.34 \text{ A}$$

$$I_1 = \frac{\varphi_3 - \varphi_4 + E_1}{R_1} = \frac{-17.394 - (46.809) + 100}{6} = 5.966 \text{ A}$$

$$I_6 = \frac{\varphi_4 - \varphi_2}{R_6} = \frac{46.809 - (10.551)}{10} = 3.626 \text{ A}$$

$$I_0 = (\varphi_3 - \varphi_2)G_0 = (-17.394 - (10.551)) \cdot 0.2 = -5.589 \text{ A}$$

$$J_0 = J_0 = 4 \text{ A}$$

3. РАССЧИТАТЬ ТОКИ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ МЕТОДОМ КОНТУРНЫХ ТОКОВ, СРАВНИТЬ С РЕЗУЛЬТАТАМИ РАСЧЕТА ПО П.2.

Расчёт производим по схеме на рисунке 1.10. Выбираем независимые контуры и задаём направления контурных токов.

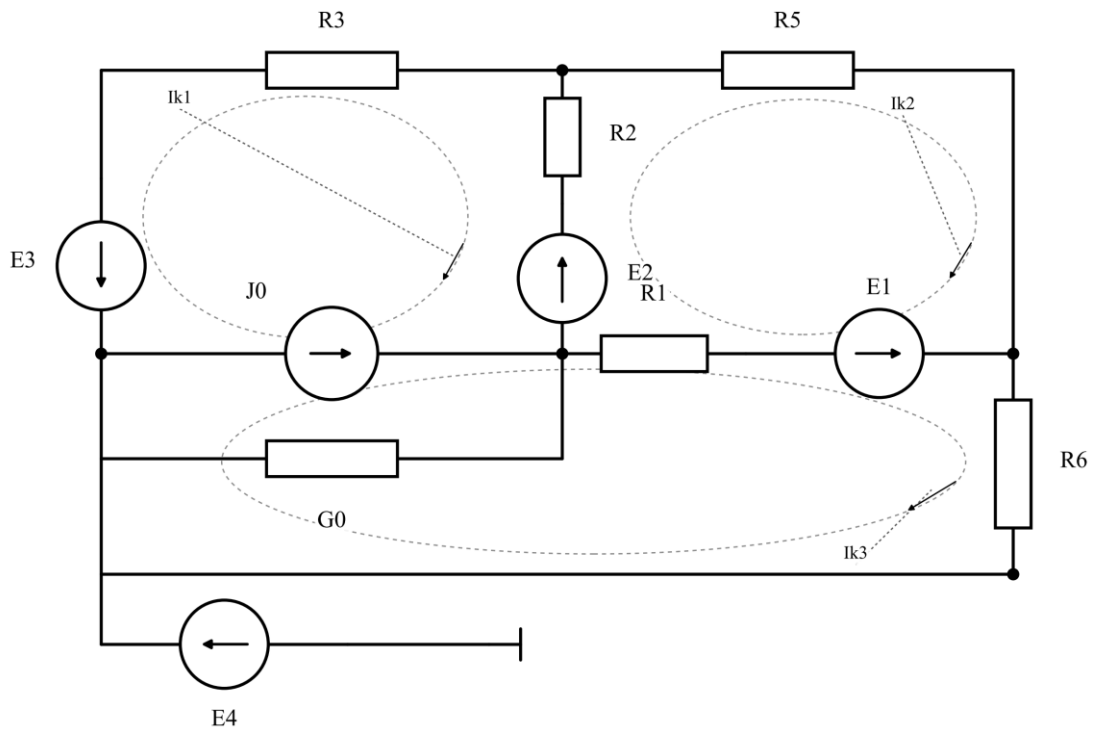


Рисунок 1.10 – Схема для контурного представления

Уравнения для нахождения контурных токов составляем по схеме и получаем:

$$\mathbf{A}_k \mathbf{I}_k = \mathbf{E}_k$$

$$\begin{aligned} 35 \cdot I_{k1} - 20 \cdot I_{k2} + 9 \cdot I_{k3} &= 50 \\ -20 \cdot I_{k1} + 45 \cdot I_{k2} + 15 \cdot I_{k3} &= -100 \\ 9 \cdot I_{k1} + 15 \cdot I_{k2} + 29 \cdot I_{k3} &= -170 \end{aligned}$$

После подстановки получаем значения контурных токов:

$$I_{k1} = 5.9662 \text{ A}, I_{k2} = 3.6258 \text{ A}, I_{k3} = -9.589 \text{ A}$$

Проверяем восстановление токов ветвей:

$$\Delta I_{max} = 0 \approx 0$$

4. РАССЧИТАТЬ ПОКАЗАНИЯ ВОЛЬТМЕТРОВ.

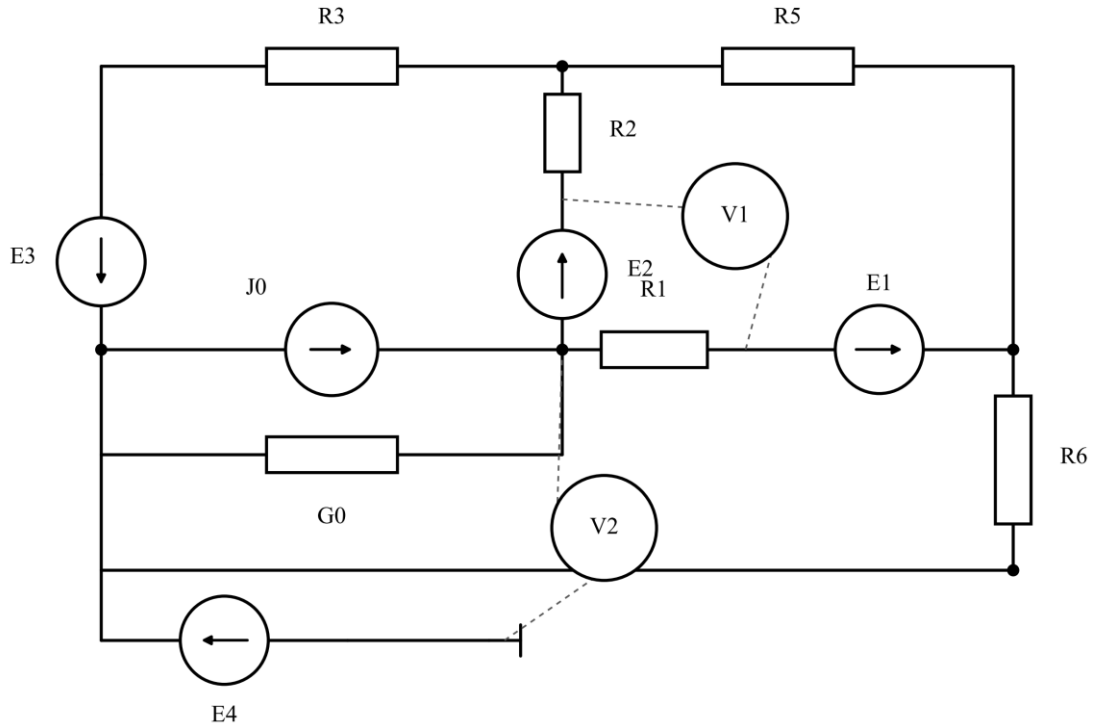


Рисунок 1.10а – Схема для определения показаний вольтметров

Определяем показания по второму закону Кирхгофа:

$$U_{V1} = \varphi_{b2} - \varphi_{c1} = 32.606 - (-53.191) = 85.797 \text{ V}$$

$$U_{V2} = \varphi_{t_{v,ef}} - \varphi_3 = 60.551 - (-17.394) = 77.945 \text{ V}$$

$$V_1 = 85.797 \text{ V}, V_2 = 77.945 \text{ V}$$

5. ПРОВЕРКА БАЛАНСА МОЩНОСТЕЙ

Составим уравнение для проверки баланса мощностей в исследуемой цепи.

$$P_{номр} = I_3^2 \cdot R_3 + I_2^2 \cdot R_2 + I_5^2 \cdot R_5 + I_1^2 \cdot R_1 + I_6^2 \cdot R_6 + \frac{I_0^2}{G_0} \\ = (-5.963)^2 \cdot 15 + 3.623^2 \cdot 9 + 2.34^2 \cdot 20 + 5.966^2 \cdot 6 + 3.626^2 \cdot 10 + \frac{(-5.589)^2}{0.2} = 1262.308 \text{ W}$$

$$P_{уст} = E_3 \cdot I_3 + E_2 \cdot I_2 + E_1 \cdot I_1 + -U_{J0} \cdot J_0 + E_4 \cdot E_4 \\ = 100 \cdot 5.963 + 50 \cdot 3.623 + 100 \cdot 5.966 + -27.945 \cdot 4 + 50 \cdot -0 = 1262.308 \text{ W}$$

$$\Delta P = P_{уст} - P_{номр} = 1262.308 - 1262.308 = -0 \approx 0$$

6. РАССЧИТАТЬ ЗНАЧЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ ТОЧЕК СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ВНЕШНЕГО КОНТУРА ЦЕПИ, ПОСТРОИТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ ДИАГРАММУ. ВЫБРАТЬ ОПТИМАЛЬНУЮ ТОЧКУ ЗАЗЕМЛЕНИЯ.

По основной схеме выделяем точки внешнего контура, для которых вычисляются потенциалы.

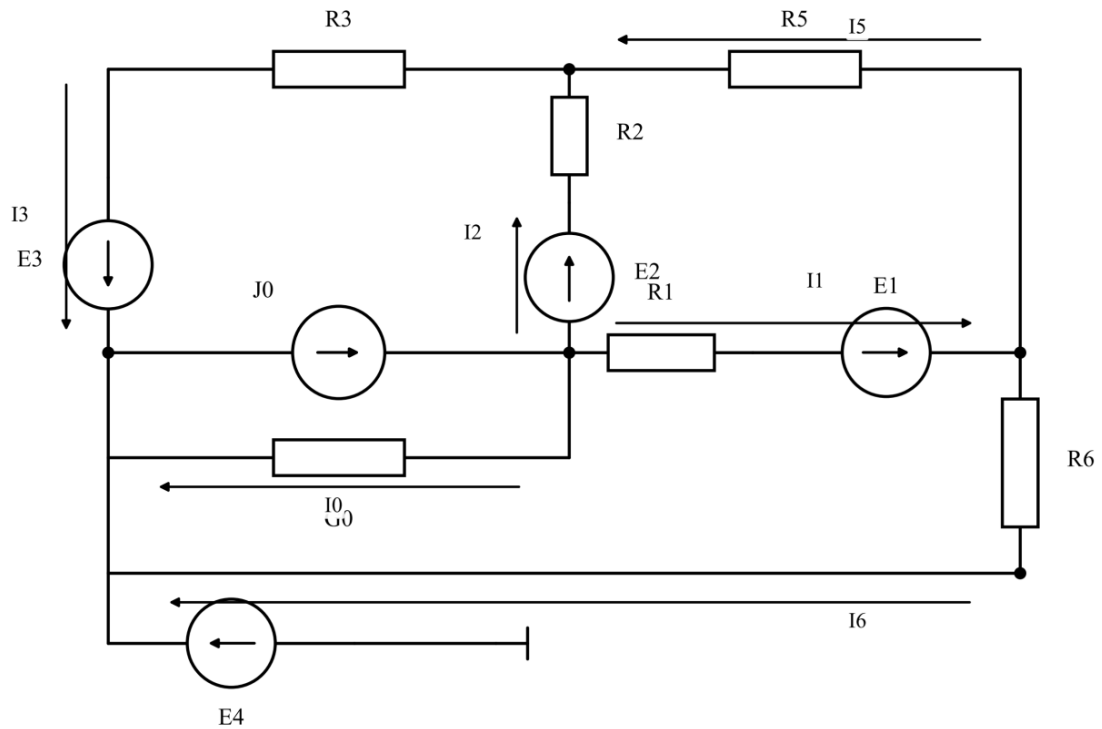


Рисунок 1.11 – Схема для определения потенциалов внешнего контура
Потенциалы точек определяем относительно выбранной точки заземления.

$$\varphi_1 = 0 \text{ V}$$

$$\varphi_2 = \varphi_1 - I_3 \cdot R_3 + E_3 = 0 - 5.963 \cdot 15 + 100 = 10.551 \text{ V}$$

$$\varphi_3 = \varphi_1 + I_2 \cdot R_2 - E_2 = 0 + 3.623 \cdot 9 - 50 = -17.394 \text{ V}$$

$$\varphi_4 = \varphi_1 + I_5 \cdot R_5 = 0 + 2.34 \cdot 20 = 46.809 \text{ V}$$

Потенциальная диаграмма показана на рисунке 1.12.

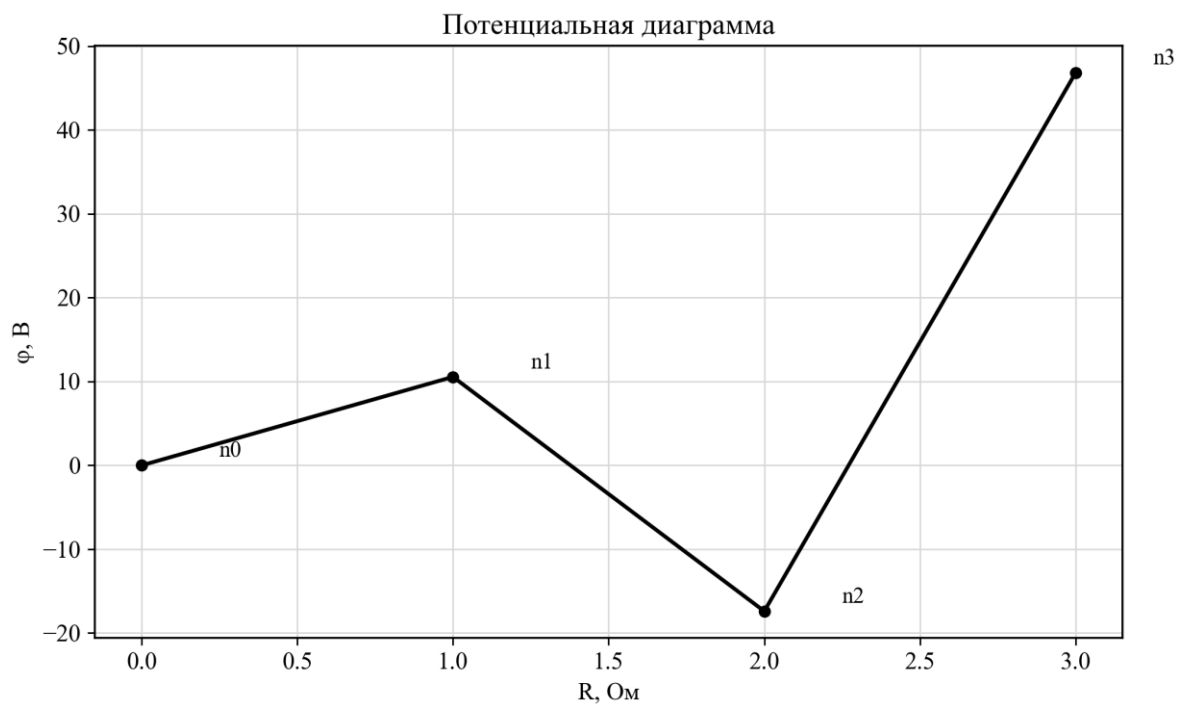


Рисунок 1.12 – Потенциальная диаграмма

7. РАССЧИТАТЬ ЗНАЧЕНИЕ ТОКА В ЦЕПИ, УКАЗАННОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ, МЕТОДОМ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ИСТОЧНИКА ТОКА.

Расчётная схема с разомкнутой ветвью нагрузки показана на рис 1.13.

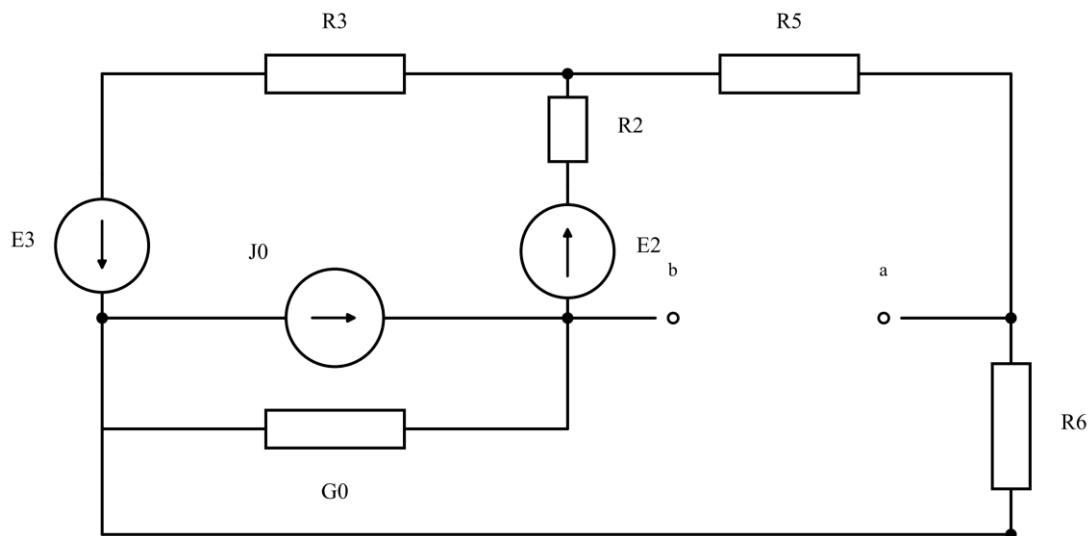


Рисунок 1.13 – Расчетная схема с разомкнутой ветвью нагрузки

1) Найдем напряжение холостого хода U_{xx} .

$$U_{xx} = \varphi_{n_2}^{(xx)} - \varphi_{c_1}^{(xx)} = 1.25 - (-93.519) = 94.769 \text{ V}$$

Определяем эквивалентное сопротивление схемы относительно ветви нагрузки при подавленных независимых источниках.

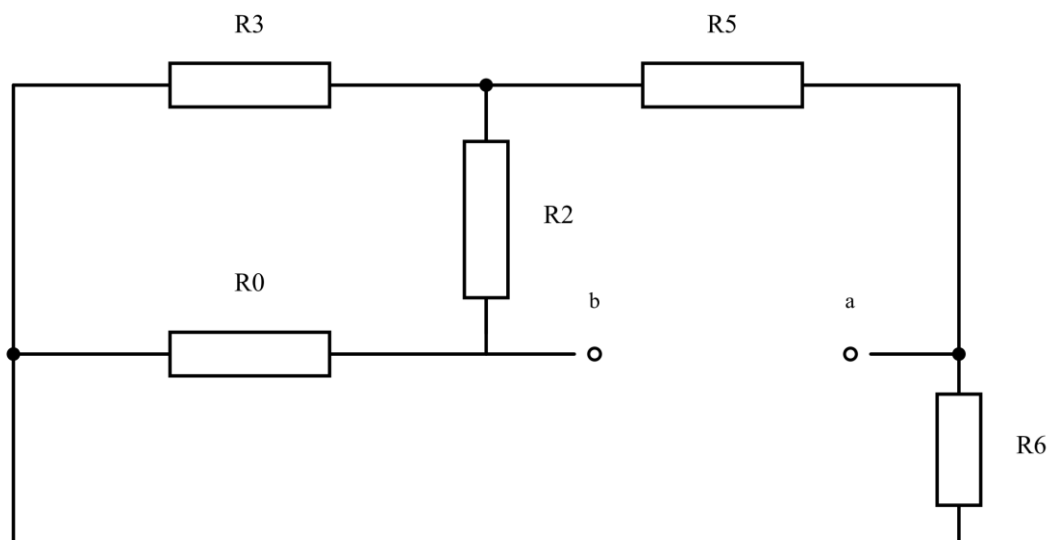


Рисунок 1.14 – Схема при подавленных независимых источниках

2) Найдем эквивалентное сопротивление схемы.

$$R_{eq} = \frac{U_{test}}{I_{test}} = \frac{|\varphi_{n_2}^{(t)} - \varphi_{c_1}^{(t)}|}{1} = \frac{|(-3.125) - 6.759|}{1} = 9.884 \Omega$$

$$G_{eq} = \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{9.884} = 0.101171 \text{ S}$$

После преобразований получаем расчётную схему для определения тока нагрузки.

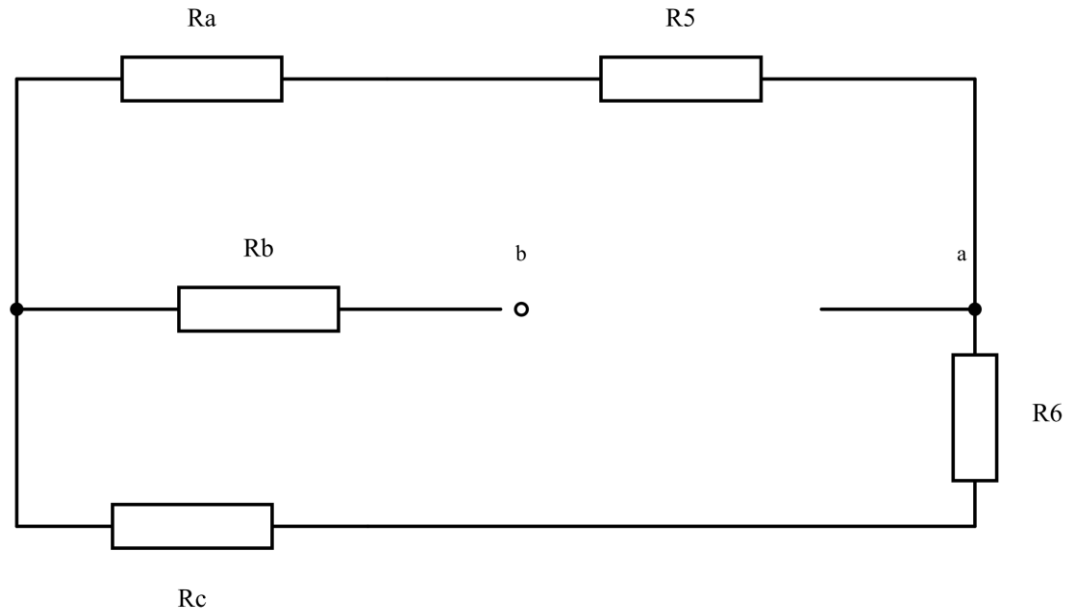


Рисунок 1.15 – Преобразованная расчетная схема

3) Найдем ток I_1 по схеме эквивалентного источника тока.

$$J_{eq} = \frac{U_{xx}}{R_{eq}} = \frac{94.769}{9.884} = 9.588 \text{ A}$$

$$G_{R_1} = \frac{1}{R_1} = \frac{1}{6} = 0.166667 \text{ S}$$

$$I_1 = J_{eq} \frac{G_{R_1}}{G_{eq} + G_{R_1}} = 9.588 \cdot \frac{0.166667}{0.101171 + 0.166667} = 5.966 \text{ A}$$

8. РАССЧИТАТЬ ЗНАЧЕНИЕ ТОКА В ЦЕПИ, УКАЗАННОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ, МЕТОДОМ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ИСТОЧНИКА ЭДС.

Напряжение холостого хода и эквивалентное сопротивление определяют параметры эквивалентного источника ЭДС.

1) Используем найденные ранее напряжение холостого хода и эквивалентное сопротивление.

$$U_{xx} = \varphi_{n_2}^{(xx)} - \varphi_{c_1}^{(xx)} = 1.25 - (-93.519) = 94.769 \text{ V}$$

$$I_{load} = \frac{U_{xx}}{R_{eq} + R_1} = \frac{94.769}{9.884 + 6} = 5.966 \text{ A}$$

Задача №2

РАСЧЕТ ЛИНЕЙНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА КОМПЛЕКСНЫМ МЕТОДОМ

Схема представлена на рис 2.1

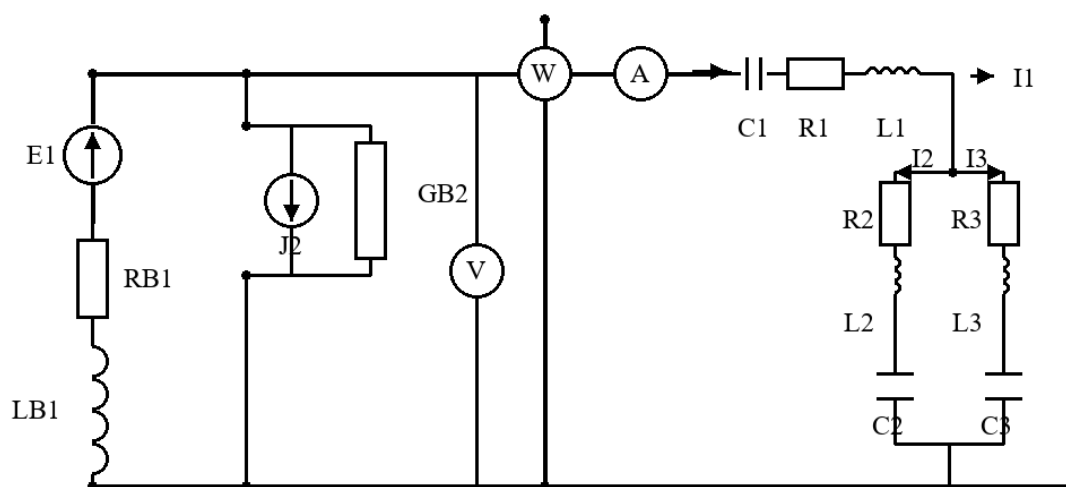


Рисунок 2.1 – Схема

Числовые значения приведены в таблице 2.1

Таблица 2.1

Вари- ант	26										
Em1	ψс	Rвн1	XLвн1	Jm2	ψі	Gвн2	R1	L1	C1	R2	L2
В	град	Ом	Ом	А	град	См	Ом	мГн	мкФ	Ом	мГн
42	-40	8	6	20	30	0.15	4	1.3	∞	15	7
C2		R3		L3		C3			f		
мкФ		Ом		мГн		мкФ			Гц		
25		14		11		5.6			500		

Требуется:

1. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжение на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа (для независимых узлов и контуров соответственно), при этом относительная погрешность проведенных расчетов не должна превышать 1 %.
2. Определить действующие значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжений на зажимах ветвей приемника.
3. Определить показания приборов: амперметра А, вольтметра V и ваттметра W.
4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в комплексной форме, коэффициент мощности приемника. Проверить баланс мощностей.
5. На комплексной плоскости построить векторную диаграмму ЭДС, токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа.
6. Написать выражения для мгновенных значений тока, напряжения, активной, реактивной и полной мощностей. Построить графики.

1. РАССЧИТАТЬ ТОКИ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ ПРИЕМНИКА И НАПРЯЖЕНИЕ НА ЗАЖИМАХ ВЕТВЕЙ ПРИЕМНИКА. ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ПЕРВОМУ И ВТОРОМУ ЗАКОНАМ КИРХГОФА.

Выполним эквивалентное преобразование схемы и определим комплексные параметры цепи.

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 500 = 3141.5927 \text{ rad/s}$$

$$E_1 = \frac{E_{m1}}{\sqrt{2}} e^{j\psi_e} = 29.698 e^{j-40^\circ} \text{ V}$$

$$J_2 = \frac{J_{m2}}{\sqrt{2}} e^{j\psi_i} = 14.142 e^{j30^\circ} \text{ A}$$

$$E_2 = \frac{J_2}{G_{vn2}} = \frac{12.25 + j7.07}{0.15} = 81.65 + j47.14 \text{ V}, R_{vn2} = \frac{1}{G_{vn2}} = \frac{1}{0.15} = 6.667 \Omega$$

$$E_{eq} = E_1 - E_2 = 22.75 - j19.09 - (81.65 + j47.14) = -58.9 - j66.23 \text{ V}$$

$$Z_{eq, in} = (R_{vn1} + R_{vn2}) + jX_{Lvn1} = (8 + 6.667) + j6 = 14.67 + j6 \Omega = 15.85 e^{j22.25 \text{ deg}}$$

Рассчитаем эквивалентные сопротивления ветвей приемника.

$$X_{L1} = \omega L_1 = 3141.5927 \cdot 0.0013 = 4.084 \Omega, X_{C1} = \frac{1}{\omega C_1} = \frac{1}{3141.5927 \cdot \text{inf}} = 0 \Omega$$

$$X_{L2} = \omega L_2 = 3141.5927 \cdot 0.007 = 21.991 \Omega, X_{C2} = \frac{1}{\omega C_2} = \frac{1}{3141.5927 \cdot 0.000025} = 12.732 \Omega$$

$$X_{L3} = \omega L_3 = 3141.5927 \cdot 0.011 = 34.558 \Omega, X_{C3} = \frac{1}{\omega C_3} = \frac{1}{3141.5927 \cdot 0.0000056} = 56.841 \Omega$$

$$Z_1 = R_1 + jX_{L1} - jX_{C1} = 4 + j4.084 - j0 = 4 + j4.08$$

$$Z_2 = R_2 + jX_{L2} - jX_{C2} = 15 + j21.991 - j12.732 = 15 + j9.26$$

$$Z_3 = R_3 + jX_{L3} - jX_{C3} = 14 + j34.558 - j56.841 = 14 - j22.28$$

Находим эквивалентное сопротивление нагрузки и входное сопротивление цепи.

$$Z_{23} = \frac{Z_2 Z_3}{Z_2 + Z_3} = \frac{(15 + j9.26)(14 - j22.28)}{29 - j13.02} = 14.58 - j0.51$$

$$Z_{eq, load} = Z_1 + Z_{23} = 4 + j4.08 + (14.58 - j0.51) = 18.58 + j3.58$$

$$Z_{in} = Z_{eq, in} + Z_{eq, load} = 14.67 + j6 + (18.58 + j3.58) = 33.25 + j9.58$$

Определяем значения токов:

$$I_1 = \frac{E_{eq}}{Z_{in}} = \frac{-58.9 - j66.23}{33.25 + j9.58} = -2.17 - j1.37 \text{ A}$$

$$I_2 = I_1 \frac{Z_3}{Z_2 + Z_3} = -2.17 - j1.37 \cdot \frac{14 - j22.28}{29 - j13.02} = -2.12 + j0.05 \text{ A}$$

$$I_3 = I_1 - I_2 = -2.17 - j1.37 - (-2.12 + j0.05) = -0.05 - j1.42 \text{ A}$$

Выполняем проверку расчётов по законам Кирхгофа:

$$\Delta I = 0 + j0, \Delta U_1 = 0 + j0, \Delta U_2 = 0 + j0$$

$$\varepsilon_{KCL} = 0\%, \varepsilon_{KVL} = 0\%$$

Фиксируем комплексные напряжения ветвей приемника.

$$U_{12} = I_1 R_1 = -2.17 - j1.37 \cdot 4 = -8.66 - j5.47$$

$$U_{23} = jX_{L1} I_1 = j4.084 \cdot (-2.17 - j1.37) = 5.59 - j8.84$$

$$U_{34} = -jX_{C1} I_1 = -j0 \cdot (-2.17 - j1.37) = -0 + j0$$

$$U_{45} = I_2 R_2 = -2.12 + j0.05 \cdot 15 = -31.8 + j0.77$$

$$U_{56} = jX_{L2} I_2 = j21.991 \cdot (-2.12 + j0.05) = -1.13 - j46.62$$

$$U_{67} = -jX_{C2} I_2 = -j12.732 \cdot (-2.12 + j0.05) = 0.65 + j26.99$$

$$U_{48} = I_3 R_3 = -0.05 - j1.42 \cdot 14 = -0.64 - j19.87$$

$$U_{89} = jX_{L3} I_3 = j34.558 \cdot (-0.05 - j1.42) = 49.06 - j1.58$$

$$U_{97} = -jX_{C3} I_3 = -j56.841 \cdot (-0.05 - j1.42) = -80.69 + j2.6$$

2. ОПРЕДЕЛИТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТОКОВ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ И НАПРЯЖЕНИЙ НА ЗАЖИМАХ ВЕТВЕЙ ПРИЕМНИКА.

Согласно схеме, на рис 2.2 определяем действующие значения напряжений на зажимах ветвей приемника.

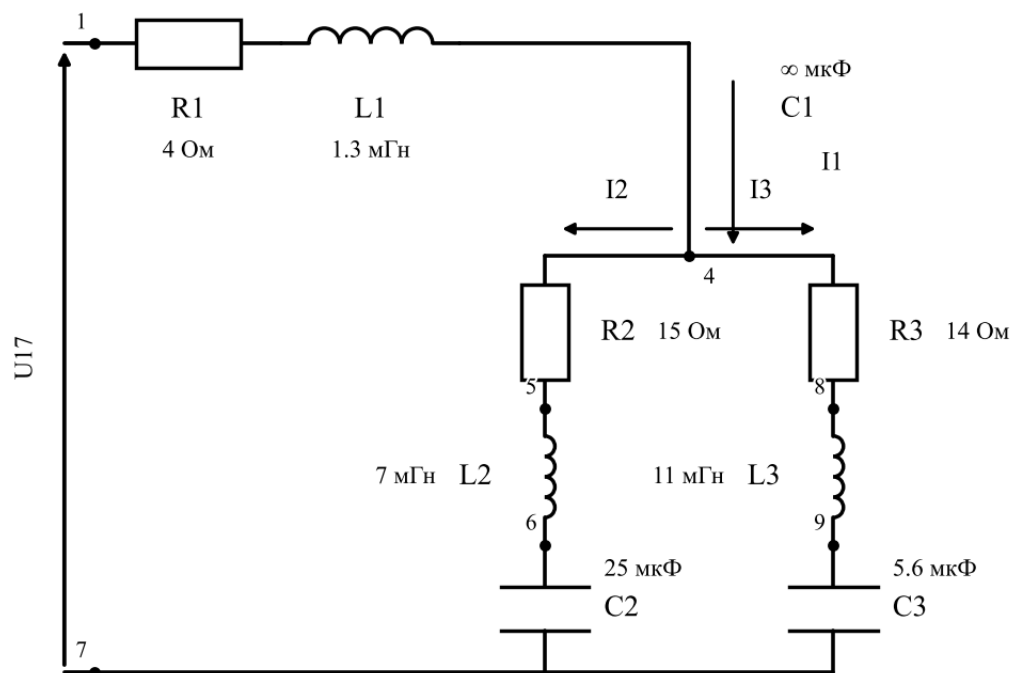


Рисунок 2.2 – Расчетная схема цепи

$$|I_1| = |-2.17 - j1.37| = 2.561 \text{ A}, \quad |I_2| = |-2.12 + j0.05| = 2.12 \text{ A}$$

$$|I_3| = |-0.05 - j1.42| = 1.42 \text{ A}$$

$$U_{17} = U_{12} + U_{23} + U_{34} + U_{45} + U_{56} + U_{67} = -35.35 - j33.17 \text{ V}$$

$$|U_{17}| = |-35.35 - j33.17| = 48.475 \text{ V}$$

3. ОПРЕДЕЛИТЬ ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРОВ: АМПЕРМЕТРА A, ВОЛЬТМЕТРА V И ВАТТМЕТРА W.

Определяем показания измерительных приборов по рассчитанным значениям токов и напряжений.

$$I_A = |I_1| = 2.561 \text{ A}, \quad U_V = |U_{17}| = 48.475 \text{ V}$$

$$P_W = U_V I_A \cos \varphi = 48.475 \cdot 2.561 \cdot 0.982 = 121.927 \text{ W}$$

4. РАССЧИТАТЬ АКТИВНУЮ, РЕАКТИВНУЮ И ПОЛНУЮ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСНОЙ ФОРМЕ, КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ ПРИЕМНИКА. ПРОВЕРИТЬ БАЛАНС МОЩНОСТЕЙ.

Определяем активную, реактивную и полную мощности приемника.

$$S = U_{17} I_1^* = -35.35 - j33.17 \cdot -2.17 + j1.37 = 121.93 + j23.47 \text{ VA}$$

$$P = \Re(S) = 121.927 \text{ W}, Q = \Im(S) = 23.473 \text{ var}, |S| = 124.166 \text{ VA}$$

Рассчитываем мощность источника и выполняем баланс мощностей.

$$S_{gen} = E_{eq} I_1^* = -58.9 - j66.23 \cdot -2.17 + j1.37 = 218.16 + j62.84$$

$$S_{load} = 121.93 + j23.47, \Delta S = S_{gen} - S_{load} = 96.23 + j39.37, \cos \varphi = \frac{P}{|S|} = 0.982$$

$$\varepsilon_S = 0\%$$

5. НА КОМПЛЕКСНОЙ ПЛОСКОСТИ ПОСТРОИТЬ ВЕКТОРНУЮ ДИАГРАММУ ЭДС, ТОКОВ И НАПРЯЖЕНИЙ. ПРОВЕРИТЬ ЗАКОНЫ КИРХГОФА.

Комплексную диаграмму строим по результатам, полученным в пункте 2. Результат показан на рис. 2.3.

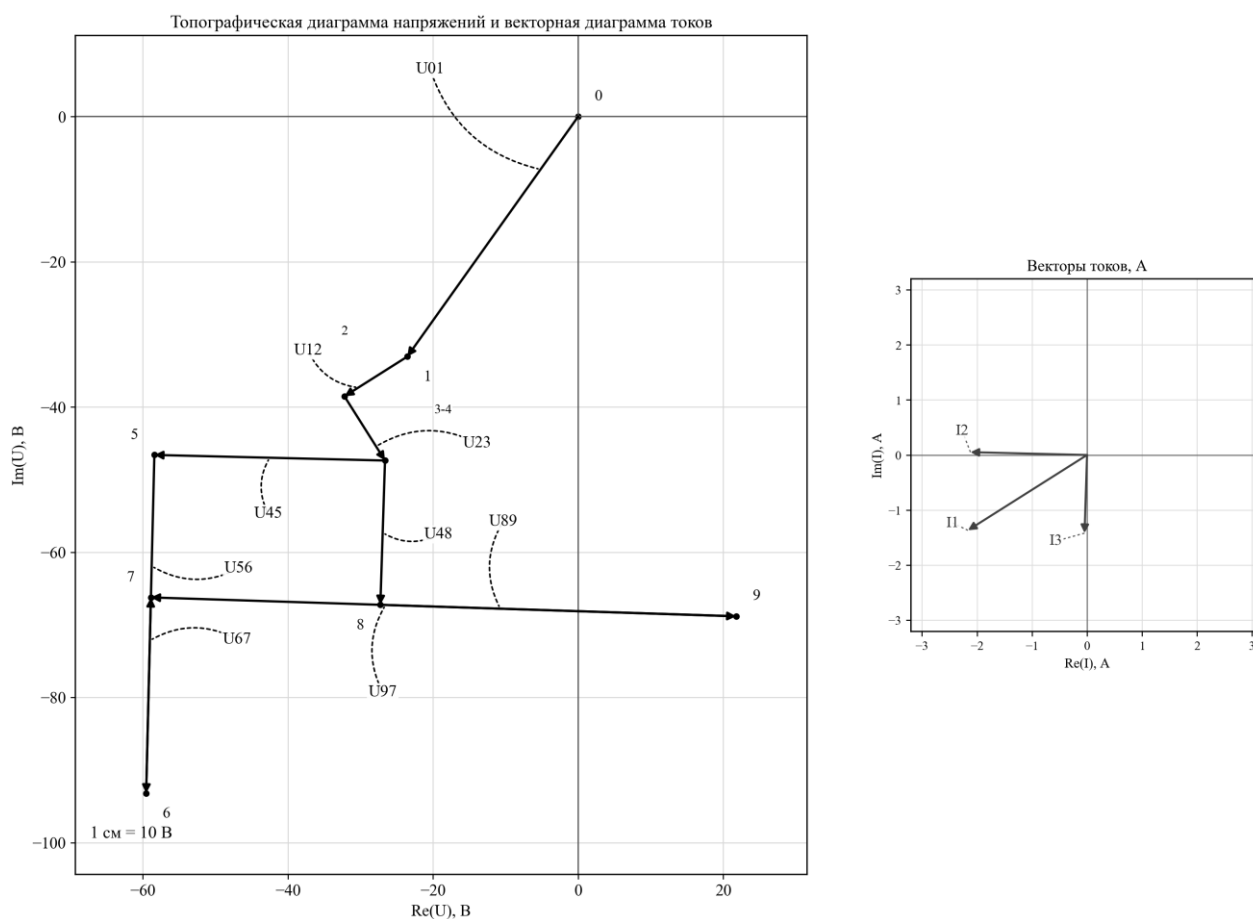


Рисунок 2.3 – Топографическая диаграмма напряжений и векторная диаграмма токов

6. НАПИСАТЬ ВЫРАЖЕНИЯ ДЛЯ МГНОВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТОКА, НАПРЯЖЕНИЯ И МОЩНОСТЕЙ. ПОСТРОИТЬ ГРАФИКИ.

Запишем выражения для мгновенных значений:

$$i_1(t) = 3.622 \sin(\omega t - 147.72^\circ) \text{ A}$$

$$u(t) = 68.553 \sin(\omega t - 136.82^\circ) \text{ V}$$

$$p_a(t) = \Re(Z_{eq,load}) i^2(t), p_p(t) = \Im(Z_{eq,load}) i^2(t), p(t) = u(t) i(t)$$

Графики представлены на рисунке 2.4.

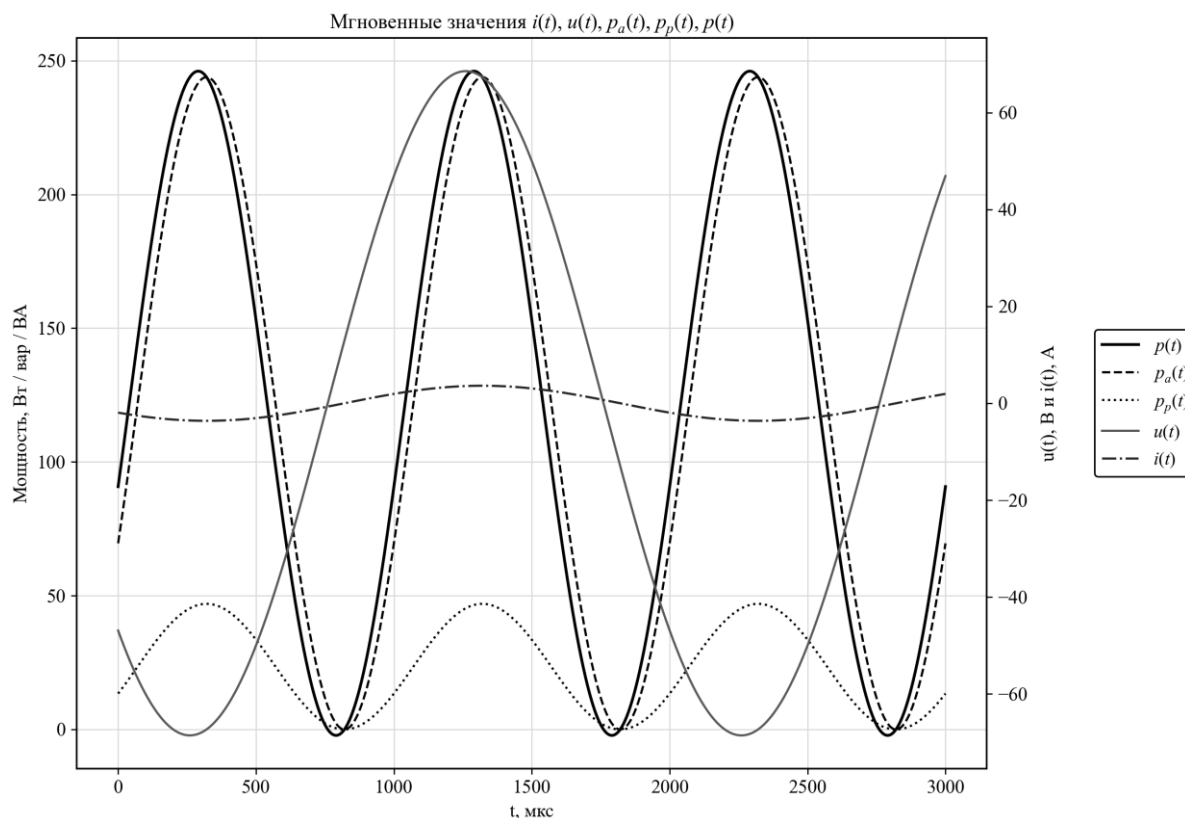


Рисунок 2.4 – Мгновенные значения тока, напряжения и мощности

По графикам определяем амплитудные значения и подтверждаем среднюю активную мощность приемника.

$$I_{1m} = 3.622 \text{ A}, U_m = 68.553 \text{ V}$$

$$\overline{p(t)} = P = 121.927 \text{ W}, Q = 23.473 \text{ var}$$